

Indice

1 Esercizio 1 - Multiplexer	3
1.1 Parte 1	3
1.2 Parte 2	8
1.3 Parte 3	11
2 Esercizio 2 - Encoder BCD	12
2.1 Traccia	12
2.2 Soluzione	12
2.3 Codice	14
2.4 Simulazione	20
3 Esercizio 3 - Riconoscitore di Sequenze	22
3.1 Traccia	22
3.2 Soluzione	22
4 Esercizio 4 - Shift Register	31
4.1 Traccia	31
4.2 Approccio comportamentale	31
4.3 Approccio Strutturale	33
4.4 Simulazione	38
5 Esercizio 5 - Cronometro	39
5.1 Traccia	39
5.2 Sintesi su fpga	45
6 Esercizio 6 - Sistema di Testing	51
6.1 Traccia	51
6.2 Implementazione	51
6.3 Simulazione e Sintesi	58
7 Esercizio 7 - Comunicazione Handshaking	60
7.1 Introduzione all'handshaking	60
7.2 Sistema A	63
7.2.1 Unità Operativa A	64
7.2.2 Unità di Controllo A	66
7.3 Sistema B	69
7.3.1 Unita Operativa B	70

7.3.2	Unità di controllo B	74
7.4	Considerazioni Finali	77
8	Esercizio 8 - Processor	78
8.1	Introduzione a IJVM	78
8.2	Parte operativa	81
8.3	Parte di controllo	84
8.4	Analisi delle istruzioni IADD e ISTORE	89
8.4.1	Istruzione IADD	89
9	Esercizio 9 - Interfaccia UART	91
10	Esercizio 10 - Switch Multistadio	92
11	Esercizio 11 - Divisore Restoring	93
12	Esercizio 12 - Interfaccia VGA	94

1 Esercizio 1 - Multiplexer

1.1 Parte 1

L'esercizio 1.1 richiede la rappresentazione di un multiplexer 16:1 tramite la composizione di multiplexer 4:1, quindi definiamo il module del componente mux_4_1 definito in modo Dataflow, e poi per le proprietà della modularità definiamo il module mux_16_1 come composizione dei precedenti, tramite il costrutto *for..generate*.

Il multiplexer 4:1 ha come ingressi quattro bit, identificati col vettore $a(0$ to $3)$, e $\lceil \log_2(n) \rceil$ segnali di abilitazione, dove n è il numero di segnali di ingresso. In questo caso, quindi, due segnali di abilitazione ed uno di uscita.

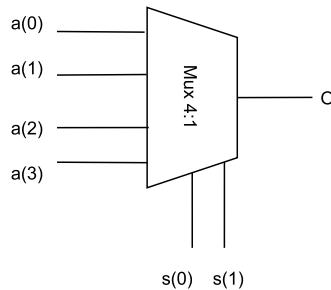


Figure 1: Mux 4:1

Il codice in VHDL per descrivere il comportamento di questo componente è il seguente:

```
architecture DataFlow of mux_4_1 is

begin
    o <= a(0) when s = "00" else
        a(1) when s = "01" else
        a(2) when s = "10" else
        a(3) when s = "11" else
        ' ';
end DataFlow;
```

Figure 2: Mux 4:1 Dataflow

Composto da un costrutto *when...else* che suddivide i diversi casi e gestisce anche tutti i casi non definiti con l'ultima clausola else senza alcuna condizione.

Definito l'elemento base del progetto, si passa a comporre il multiplexer 16:1 tramite un approccio strutturale, nel quale generiamo cinque mux_4_1: i primi quattro avranno gli ingressi interfacciati con l'esterno e, tramite segnali interni, le loro uscite sono collegate come ingressi dell'ultimo multiplexer che costituisce l'uscita del sistema. La macchina completa presenta quindi 16 segnali di ingresso, 4 segnali di selezione ed un unico segnale di uscita:

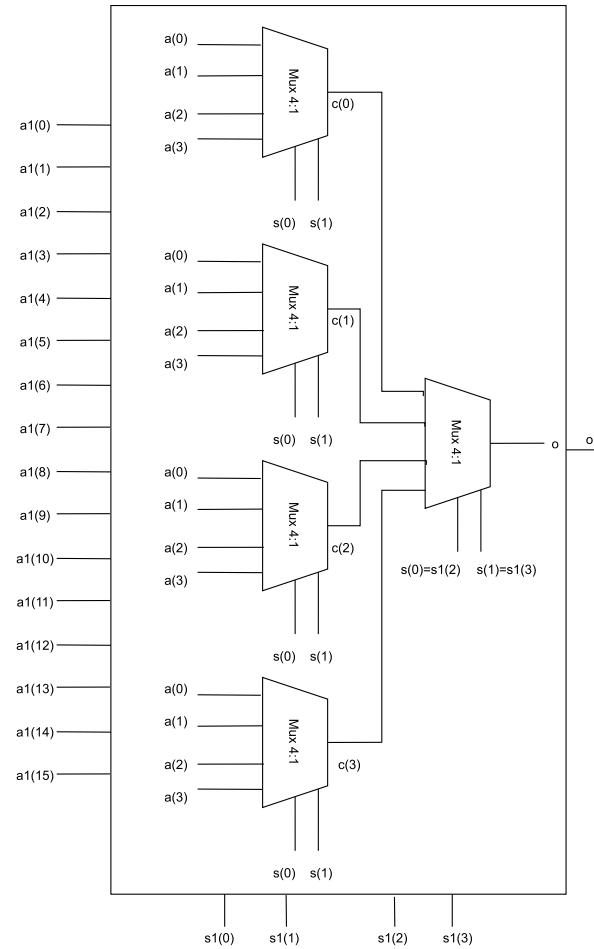


Figure 3: Mux 16:1

Lo schema sopra rappresentato è tradotto in linguaggio VHDL dal seguente codice, dove l'entità mux_16_1 è rappresentata con approccio strutturale e, tramite i segnali interni c(0 to 3), collegiamo le uscite parziali dei primi quattro mux_4_1, identificati con la label mux_4_1_in, con i quattro ingressi dell'ultimo mux_4_1, identificato con la label mux_4_1_fin.

```

entity mux_16_1 is
    Port ( al : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 15);
           sl : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);
           ol : out STD_LOGIC);
end mux_16_1;

architecture Structural of mux_16_1 is
    COMPONENT mux_4_1 PORT (a : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3); s : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 1); o : out STD_LOGIC);
    END COMPONENT;
    FOR ALL: mux_4_1 USE ENTITY WORK.mux_4_1 (Behavioral);
    signal c : STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);
begin
    mux_4_1_in : FOR i in 0 to 3 GENERATE m: mux_4_1
        port map (
            a(0 to 3) => al(i*4 to i*4+3),
            s(0 to 1) => sl(0 to 1),
            o => c(i)
        );
    end GENERATE;

    mux_4_1_fin : mux_4_1
        port map(
            a(0 to 3) => c(0 to 3),
            s(0 to 1) => sl(2 to 3),
            o => ol
        );
end Structural;

```

Figure 4: Mux 16:1 Dataflow

Progettato il mux_16_1, è possibile testarlo attraverso un testbench. La prima cosa che bisogna specificare è che il corpo dell'entity è vuoto, questo perché non si tratta di oggetto che realizziamo, ma serve solo per effettuare la simulazione e verificare se il sistema realizzato funziona correttamente. Il testbench effettivamente non ha né segnali d'ingresso né d'uscita, ma sfrutta per i test i segnali interni definiti nel codice. Per testare il mux_16_1 definito precedentemente, abbiamo istanziato una uut (Unit Under Test) in cui collegiamo le varie porte ai segnali (input, selection, output).

```

SIGNAL input : STD_LOGIC_VECTOR (0 TO 15);
SIGNAL selection : STD_LOGIC_VECTOR (0 TO 3);
SIGNAL output : STD_LOGIC;

begin
mux_16_1 : mux_16 PORT MAP (a1(0 to 15)=>input(0 to 15), s1(0 to 3)=>selection(0 to 3), o1=>output);

mux_16_2 : input <= "0000000000000000";
"0000000000000001" AFTER 100 NS,
"0000000000000001" AFTER 200 NS,
"1100000000000000" AFTER 300 NS;

mux_16_3 : selection <= "0000",
"1111" AFTER 100 NS,
"0011" AFTER 200 NS,
"1100" AFTER 300 NS;
end structural;
```

Figure 5: Mux 16:1 Testbench

Dopo aver effettuato queste assegnazioni, compreso di costrutto after per permettere l'evoluzione del sistema durante il tempo, si passa alla schermata di simulazione nella quale si può analizzare e studiare l'evoluzione nel tempo di ogni segnale presente nel codice, compresi eventuali segnali intermedi.

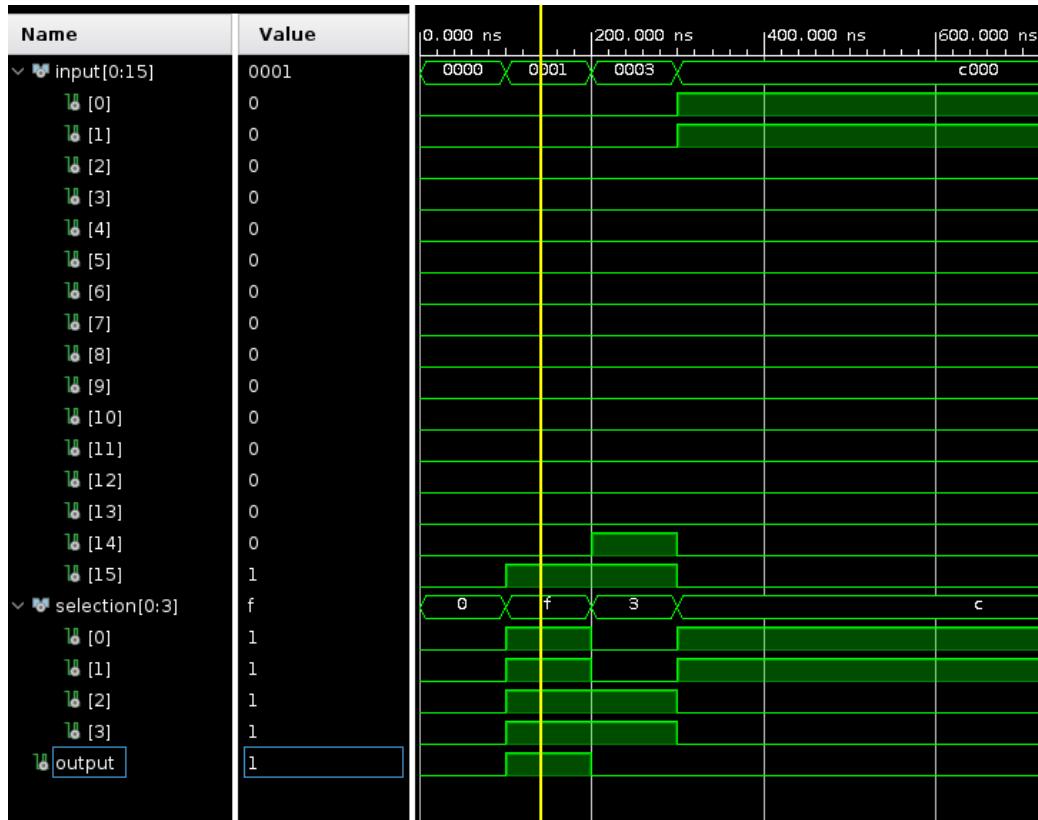


Figure 6: Mux 16:1 Simulazione

Possiamo analizzare l'evoluzione del programma: dopo circa 150ns, l'ingresso è posto a “0000000000000001” e contemporaneamente la selezione è posta a “1111”, ottenendo come uscita del sistema “1”. Questo è effettivamente il comportamento atteso.

1.2 Parte 2

L'esercizio 1.2 è in parte riconducibile all'esercizio precedente, in quanto la rappresentazione di una rete 16:4 può essere scomposta da una sottorete 16:1 connessa ad un demux 1:4. Basta quindi aggiungere un demultiplexer 1:4 alla rete precedente. Il demux 1:4 è realizzato con approccio Dataflow.

```
architecture DataFlow of demux_4_1 is
begin
    output <= input&"000" when enable="00" else
        '0'&input&"00" when enable="01" else
        "00"&input&'0' when enable="10" else
        "000"&input when enable="11" else
        "----";
end DataFlow;
```

Figure 7: Demux 1:4 Dataflow

Il Demux 1:4 presenta come uscita un segnale di 4 bit, di cui 3 pari a zero ed uno pari al valore in ingresso, la cui posizione è determinata a seconda dei segnali di abilitazione.

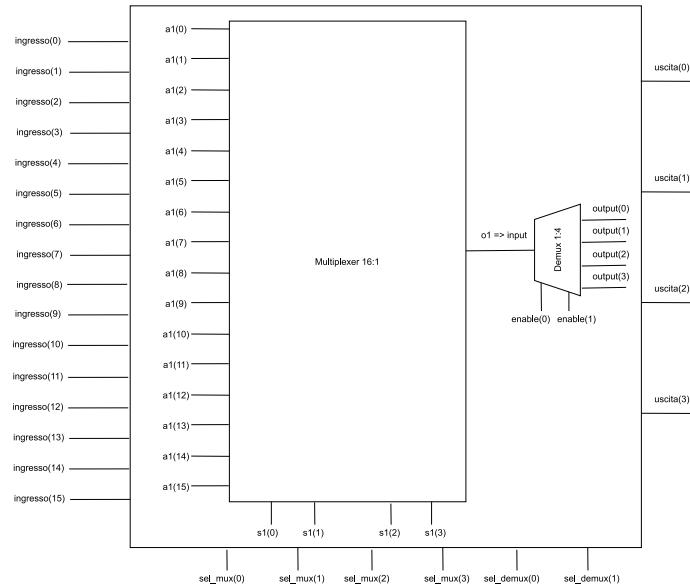


Figure 8: Rete 16:1

Una volta eseguite le interconnessioni tramite un unico segnale interno, utilizzato per collegare l'uscita del mux_16_1 con l'ingresso del demux_1_4, si ottiene la rete 16:4: tale rete presenta 16 segnali di ingressi totali, 6 di selezione (di cui 2 utilizzati per il demux) e 4 segnali di uscita.

```
signal interco : STD_LOGIC;
begin
    mux : mux_16_1
    PORT MAP (
        al(0 to 15) => ingresso(0 to 15),
        sl( 0 to 3) => sel_mux(0 to 3),
        ol => interco
    );
    demux : demux_4_1
    PORT MAP (
        input => interco,
        enable( 0 to 1) => sel_demux(0 to 1),
        output(0 to 3) => uscita ( 0 to 3)
    );

end Structural;
```

Figure 9: Rete 16:4 Structural

Anche dopo aver testato il singolo componente, è comunque necessario ripetere il test per la macchina completa, sia perché potrebbero essere presenti errori e problemi derivanti da implementazione di nuove funzioni, sia perché anche nella composizione di una macchina più complessa sono presenti intrinsecamente problemi legati alla coesione dei vari moduli.

```

begin
rete_16_4_1: rete_16_4 port map(
    ingresso (0 to 15) => i(0 to 15),
    uscita (0 to 3) => u (0 to 3),
    sel_mux(0 to 3) => s_mux(0 to 3),
    sel_demux(0 to 1) => s_demux(0 to 1));

rete_16_4_2: i <= "0000001000000000",
"00000000000000" after 100ns,
"10000000000000" after 200ns,
"1110111111111111" after 300ns;

rete_16_4_3: s_mux <= "1001",
"1111" after 100ns,
"0000" after 200ns,
"1100" after 300ns;

rete_16_4_4: s_demux <= "00",
"10" after 100ns;

```

Figure 10: Rete 16:4 Testbench

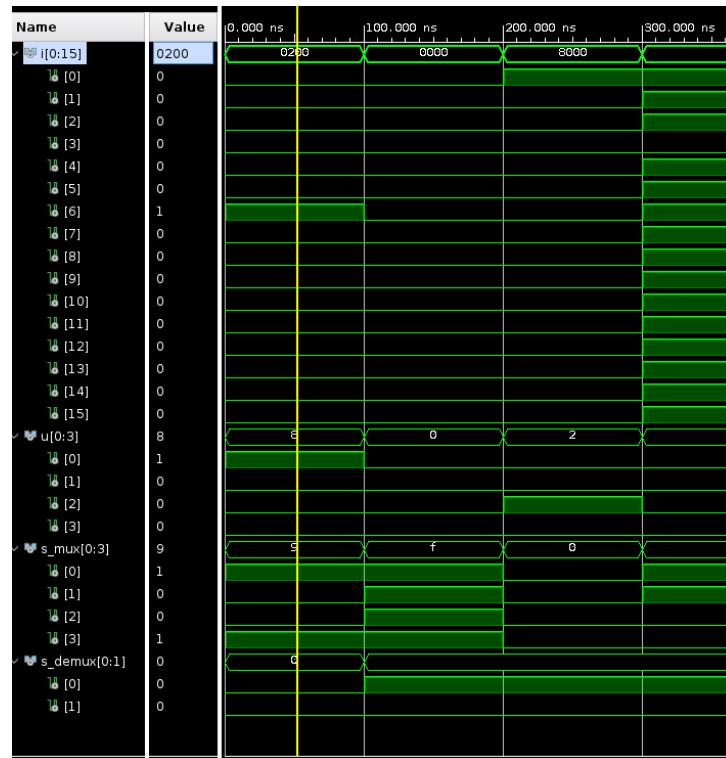


Figure 11: Rete 16:4 Simulazione

1.3 Parte 3

Come esercizio finale, è stato necessario adattare la rete per la sintesi sulla FPGA. Attraverso l'utilizzo di un file di constraint ideato per la board Nexys A7-50t, possiamo definire i collegamenti da effettuare sulla scheda tra le diverse periferiche disponibili e le componenti presenti all'interno della rete. In questo caso sono necessari 6 switch per le linee di abilitazione dei multiplexer e demultiplexer. Poichè gli switch sono in totale 16, è stato necessario dare un input predefinito alla rete ed utilizzare gli switch unicamente per la selezione. Inoltre, sempre dal file di constraint, sono stati abilitati anche 4 led e connessi ai quattro bit di uscita, come indicato nel seguente file.

```
##Switches
set_property -dict { PACKAGE_PIN J15 } [get_ports { sel_mux[0] }]; #IO_L24N_T3_R5B_15 Sch=sw[0]
set_property -dict { PACKAGE_PIN L16 } [get_ports { sel_mux[1] }]; #IO_L24N_T3_D05_EMCLK_15 Sch=sw[1]
set_property -dict { PACKAGE_PIN K15 } [get_ports { sel_mux[2] }]; #IO_L24N_T3_D05_EMCLK_15 Sch=sw[2]
set_property -dict { PACKAGE_PIN R15 } [get_ports { sel_mux[3] }]; #IO_L24N_T3_D05_EMCLK_15 Sch=sw[3]
set_property -dict { PACKAGE_PIN R17 } [get_ports { sel_mux[4] }]; #IO_L24N_T3_MRC_14 Sch=sw[4]
set_property -dict { PACKAGE_PIN T18 } [get_ports { sel_mux[5] }]; #IO_L24N_T3_MRC_14 Sch=sw[5]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN U18 } [get_ports { input[6] }]; #IO_L12N_T1_D10_14 Sch=sw[6]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN V18 } [get_ports { input[7] }]; #IO_L5N_T0_D07_14 Sch=sw[7]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN T8 } [get_ports { SW[8] }]; #IO_L24P_T3_34 Sch=sw[8]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN U8 } [get_ports { SW[9] }]; #IO_L24P_T3_34 Sch=sw[9]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN U16 } [get_ports { SW[10] }]; #IO_L24P_T3_D05_FDR_B_14 Sch=sw[10]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN T13 } [get_ports { SW[11] }]; #IO_L24P_T3_D05_FDR_B_14 Sch=sw[11]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN H6 } [get_ports { SW[12] }]; #IO_L24P_T3_35 Sch=sw[12]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN U12 } [get_ports { SW[13] }]; #IO_L20P_T3_A08_D24_14 Sch=sw[13]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN U11 } [get_ports { SW[14] }]; #IO_L19N_T3_A09_D25_VREF_14 Sch=sw[14]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN V10 } [get_ports { SW[15] }]; #IO_L21P_T3_D05_14 Sch=sw[15]

## LEDs
set_property -dict { PACKAGE_PIN H7 } [get_ports { uscita[0] }]; #IO_L10P_T2_A24_15 Sch=led[0]
set_property -dict { PACKAGE_PIN K5 } [get_ports { uscita[1] }]; #IO_L24P_T3_R5L_15 Sch=led[1]
set_property -dict { PACKAGE_PIN J3 } [get_ports { uscita[2] }]; #IO_L12N_T2_A25_15 Sch=led[2]
set_property -dict { PACKAGE_PIN N14 } [get_ports { uscita[3] }]; #IO_L10P_T1_D11_14 Sch=led[3]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN R18 } [get_ports { output[4] }]; #IO_L7P_T1_D09_14 Sch=led[4]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN V17 } [get_ports { output[5] }]; #IO_L18N_T2_A11_D27_14 Sch=led[5]
```

Figure 12: Constraints

Quindi, gli switch **J15-L16-M13-R15** sono stati mappati ai quattro bit di selezione dei multiplexer, mentre gli switch **R17-T18** ai due bit di selezione dei multiplexer, ed, infine, i led H17-K15-J13-N14 come rappresentazione visiva dei quattro bit di uscita al sistema complessivo.

Il sistema finale è quello raffigurato nella seguente figura

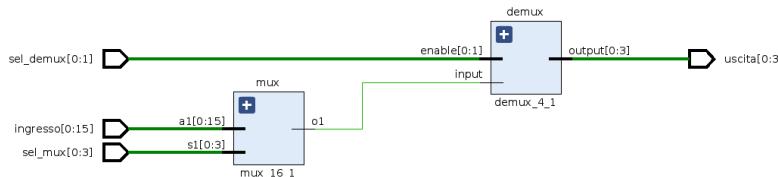


Figure 13: Rete 16:4 Analysis

2 Esercizio 2 - Encoder BCD

2.1 Traccia

Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione una rete che, data in ingresso una stringa binaria X di 10 bit X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0 che corrisponde alla rappresentazione decodificata di una cifra decimale (cioè, una rappresentazione in cui ogni stringa contiene un solo bit alto), fornisce in uscita la rappresentazione Y della cifra mediante codifica Binary-Coded Decimali (BCD).

Input: 0000000001 ⇒ Output: 0000 (cifra 0)

Input: 0000000010 ⇒ Output: 0001 (cifra 1)

Input: 0000000100 ⇒ Output: 0010 (cifra 2)

....

Sintetizzare ed implementare su board il progetto dell'encoder BCD utilizzando gli switch per fornire la stringa X in ingresso, e i led per visualizzare Y. Nel caso in cui si utilizzi una board dotata di soli 8 switch, è possibile sviluppare il progetto considerando X di soli 8 bit (la macchina sarà allora in grado di fornire in uscita la rappresentazione BCD delle cifre decimali da 0 a 7).

Utilizzare un display a 7 segmenti per visualizzare la cifra decimale codificata da Y (pilotare opportunamente i catodi del display per visualizzare la cifra).

2.2 Soluzione

La rete è stata realizzata con vari componenti secondo un approccio strutturale. Essa ha un ingresso, cioè il valore della stringa X da 10 bit, e 2 uscite, utili per visualizzare la cifra codificata su un display a 7 segmenti. La rete utilizza i seguenti componenti:

- Un encoder: a sua volta composto da un arbitro a priorità e da un encoder 10:4;
- Un display manager per la visualizzazione dell'output;

Si è partiti, dunque, da una descrizione dataflow dei componenti base, per poi procedere con una descrizione strutturale dell'encoder ed una descrizione comportamentale del display manager. Infine, mettendo insieme questi ultimi 2 componenti, si è descritto l'intero sistema, chiaramente a livello strutturale.

Arbitro a priorità:

Il componente relativo all'arbitro di priorità dispone di un vettore di ingresso di 10 bit e di un vettore di uscita di altrettanti bit, in cui l'uscita avrà tutti 0 e un solo bit alto nella prima posizione in cui è stato trovato un 1 (a partire dalla posizione più significativa).

Encoder 10:4:

Il componente relativo all'encoder 10:4 presenta in ingresso un vettore di 10 bit ed in uscita un vettore di 4 bit, che rappresenta il numero in binario della prima posizione con bit alto in ingresso (valore compreso nel range [0,9]).

Facendo uso dei due componenti appena descritti, si è realizzato un encoder, il quale facendo uso di un segnale interno che fa da interconnessione tra l'uscita dell'arbitro e l'ingresso dell'encoder 10:4, prende in ingresso un vettore di 10 bit e restituisce in uscita un vettore di 4 bit effettuando la codifica Binary-Coded Decimal (BCD).

Display Manager:

Il componente display manager prende in ingresso un vettore di 4 bit e lo rappresenta sul display a 7 segmenti con 2 uscite. Al suo interno vengono definite delle costanti su 7 bit relative ai segmenti di una cifra del display da illuminare, in questo modo si visualizza un determinato valore in esadecimale. La prima uscita è fissa, al fine di illuminare costantemente solo la prima cifra del display, poiché il valore da mostrare è rappresentabile con una sola cifra. La seconda uscita determina i segmenti della cifra da illuminare, pertanto dipende dall'ingresso.

La rete complessiva dispone dell'encoder e del display manager. Il vettore di ingresso di 10 bit andrà nell'encoder e la sua uscita su 4 bit, mediante un segnale di interconnessione, andrà in ingresso al display manager che mostra il valore di uscita sul display.

2.3 Codice

Arbitro

L'architettura è stata descritta a livello dataflow e, scorrendo un vettore a partire dalla posizione 9 fino a 0, se tra i 10 bit uno solo è alto, l'uscita sarà una stringa con tutti 0 e solo un bit alto nella posizione in cui lo era nel vettore di ingresso. Nel caso in cui il vettore di ingresso presenta più bit uguali a 1, la stringa in uscita avrà il solo bit alto nella prima posizione, partendo dalla 9, in cui trova un 1.

```
entity arbitro is
    Port (
        x: in std_logic_vector(9 downto 0);
        y: out std_logic_vector(9 downto 0)
    );
end arbitro;

architecture dataflow of arbitro is

begin
    y <= "1000000000" when x(9) = '1' else
        "0100000000" when x(8) = '1' else
        "0010000000" when x(7) = '1' else
        "0001000000" when x(6) = '1' else
        "0000100000" when x(5) = '1' else
        "0000010000" when x(4) = '1' else
        "0000001000" when x(3) = '1' else
        "0000000100" when x(2) = '1' else
        "0000000010" when x(1) = '1' else
        "0000000001" when x(0) = '1' else
        "-----";
end dataflow;
```

Figure 14: Codice Arbitro

Encoder 10:4

L'encoder 10:4 è stato descritto a livello dataflow. L'architettura, partendo da un vettore con solo un bit alto, restituisce in uscita il valore su 4 bit della posizione in cui il bit è alto.

```
entity encoder10_4 is
    Port (
        x: in std_logic_vector(9 downto 0);
        y: out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end encoder10_4;

architecture dataflow of encoder10_4 is

begin
    with x select
        y <= "0000" when "0000000001",
                    "0001" when "0000000010",
                    "0010" when "00000000100",
                    "0011" when "00000001000",
                    "0100" when "00000010000",
                    "0101" when "00000100000",
                    "0110" when "00001000000",
                    "0111" when "00100000000",
                    "1000" when "01000000000",
                    "1001" when "10000000000",
                    "----" when others;
end dataflow;
```

Figure 15: Codice Encoder 10:4

Encoder complessivo

L'encoder complessivo è descritto a livello strutturale utilizzando i componenti “arbitro” e “encoder10_4”. All'interno del sistema è definito un segnale t di tipo std_logic_vector(9 downto 0), che fa da interconnessione e viene utilizzato come uscita dell'arbitro e come ingresso dell'encoder 10:4.

```
entity encoder is
  Port (
    x: in std_logic_vector(9 downto 0);
    y: out std_logic_vector(3 downto 0)
  );
end encoder;

architecture structural of encoder is

  component arbitro port(
    x: in std_logic_vector(9 downto 0);
    y: out std_logic_vector(9 downto 0)
  );
  end component;

  component encoder10_4 port (
    x: in std_logic_vector(9 downto 0);
    y: out std_logic_vector(3 downto 0)
  );
  end component;

  signal t: std_logic_vector(9 downto 0);

begin
  arbitro_1: arbitro port map(
    x => x,
    y => t
  );
  encoder10_4_1: encoder10_4 port map(
    x => t,
    y => y
  );
end structural;
```

Figure 16: Codice Encoder Complessivo

Display Manager

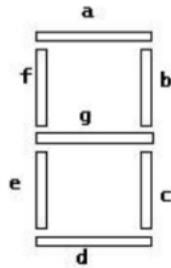


Figure 17: Display Segment

Questo componente viene descritto a livello comportamentale. Viene definita l'entity con una porta in ingresso, value, e due porte in uscita, anode e cathode, tutte di tipo std_logic_vector. Nel costrutto architecture sono definite delle costanti di 7 bit, dove la posizione rappresenta un segmento di una cifra del display: quando il bit è 0 il segmento è acceso, altrimenti è spento. Poiché il valore è in notazione esadecimale, sono state definite le costanti che rappresentano i valori da 0 a f. Per tenere accesa solo la prima cifra del display, l'uscita anode viene settata con tutti i bit alti, ad eccezione di quello meno significativo; in questo modo le cifre successive alla prima sono spente. Si usa l'altra uscita, cathode, per rappresentare il valore tramite una AND tra '1' e la costante che rappresenta il valore da mostrare a video.

```
entity display_manager is
  Port (
    --clk: in std_logic;
    --rst: in std_logic;
    value: in std_logic_vector(3 downto 0);
    anode : out std_logic_vector(7 downto 0);
    cathode : out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end display_manager;
```

```

architecture behavioral of display_manager is

constant zero  : std_logic_vector(6 downto 0) := "1000000";
constant one   : std_logic_vector(6 downto 0) := "1111001";
constant two   : std_logic_vector(6 downto 0) := "0100100";
constant three  : std_logic_vector(6 downto 0) := "0110000";
constant four   : std_logic_vector(6 downto 0) := "0011001";
constant five   : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010010";
constant six   : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000010";
constant seven  : std_logic_vector(6 downto 0) := "1111000";
constant eight  : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000000";
constant nine   : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010000";
constant a      : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001000";
constant b      : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000011";
constant c      : std_logic_vector(6 downto 0) := "1000110";
constant d      : std_logic_vector(6 downto 0) := "0100001";
constant e      : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000110";
constant f      : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001110";


begin
    anode <= not("00000001");
    with value select
        cathode <= '1' & zero  when "0000",
                    '1' & one   when "0001",
                    '1' & two   when "0010",
                    '1' & three  when "0011",
                    '1' & four   when "0100",
                    '1' & five   when "0101",
                    '1' & six   when "0110",
                    '1' & seven  when "0111",
                    '1' & eight  when "1000",
                    '1' & nine   when "1001",
                    "-----" when others;

end behavioral;

```

Figure 18: Codice Display Manager

Sistema Completo

Nella descrizione strutturale dell'architettura si definiscono i componenti encoder, quello complessivo, e display manager e si definisce un segnale interno temp, di tipo std_logic_vector, che fa da interconnessione tra l'uscita dell'encoder e l'ingresso del display manager, al fine di rappresentare a video l'output dell'encoder.

```
entity sistema_completo is
    Port (
        x: in std_logic_vector(9 downto 0);
        anode : out std_logic_vector(7 downto 0);
        cathode : out std_logic_vector(7 downto 0)
    );
end sistema_completo;

architecture structural of sistema_completo is

component encoder is
    Port (
        x: in std_logic_vector(9 downto 0);
        y: out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end component;

component display_manager is Port (
    --clk: in std_logic;
    --rst: in std_logic;
    value: in std_logic_vector(3 downto 0);
    anode : out std_logic_vector(7 downto 0);
    cathode : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end component;

signal tmp : std_logic_vector(3 downto 0) := "----";

begin
    enc: encoder Port map (
        x => x,
        y => tmp
    );
    disp: display_manager Port map (
        value => tmp,
        anode => anode,
        cathode => cathode
    );
end structural;
```

Figure 19: Codice Sistema Completo

2.4 Simulazione

Per effettuare la simulazione è stato utilizzato il seguente testbench per l'encoder:

```
entity sim_encoderfinale is
--  Port ();
end sim_encoderfinale;

architecture Behavioral of sim_encoderfinale is

component encoder is
Port (
    x: in std_logic_vector(9 downto 0);
    y: out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end component;

signal x: std_logic_vector(9 downto 0);
signal y: std_logic_vector(3 downto 0);

begin
    utt: entity work.encoder port map(
        x => x,
        y => y
    );
    sim_proc: process
    begin
        wait for 20ns;
        x <= (0 => '1', others => '0');
        wait for 40ns;
        x <= (0 => '1', 1 => '1', others => '0');
        wait for 40ns;
        x <= (7 => '1', others => '0');
        wait for 20ns;
        x <= (9 => '1', others => '0');
        wait for 20ns;
        x <= (others => '0');
        wait;
    end process;
end Behavioral;
```

Figure 20: Codice Testbench

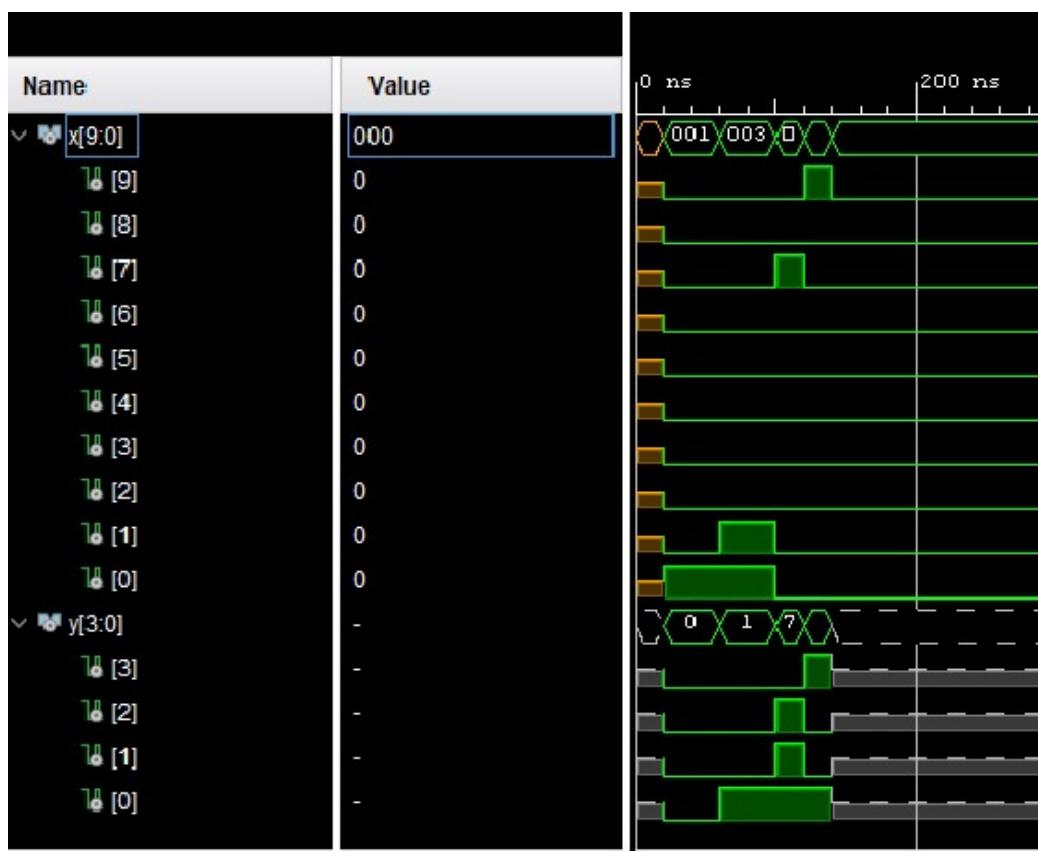


Figure 21: Simulazione Encoder

3 Esercizio 3 - Riconoscitore di Sequenze

3.1 Traccia

Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione una macchina in grado di riconoscere la sequenza 1001. La macchina prende in ingresso un segnale binario i che rappresenta il dato, un segnale A di temporizzazione e un segnale M di modo, che ne disciplina il funzionamento, e fornisce un'uscita Y alta quando la sequenza viene riconosciuta. In particolare,

- se $M=0$, la macchina valuta i bit seriali in ingresso a gruppi di 4,
- se $M=1$, la macchina valuta i bit seriali in ingresso uno alla volta, tornando allo stato iniziale ogni volta che la sequenza viene correttamente riconosciuta.

Sintetizzare e implementare su board la rete sviluppata al punto precedente, utilizzando uno switch $S1$ per codificare l'input i e uno switch $S2$ per codificare il modo M , in combinazione con due bottoni $B1$ e $B2$ utilizzati rispettivamente per acquisire l'input da $S1$ e $S2$ in sincronismo con il segnale di temporizzazione A , che deve essere ottenuto a partire dal clock della board. Infine, l'uscita Y può essere codificata utilizzando un led.

3.2 Soluzione

La macchina realizzata è un riconoscitore che, in base al modo stabilito, riconosce la sequenza 1001. Pertanto, il riconoscitore viene descritto a livello strutturale e dispone di 3 componenti:

- Il debouncer (descritto a livello comportamentale);
- Un gestore per il modo (descritto a livello strutturale);
- Il sistema che si occupa del riconoscimento vero e proprio (descritto a livello comportamentale).

Sistema per il riconoscimento

Il sistema che effettua il riconoscimento viene descritto a livello comportamentale.

```
entity sistema is
    Port ( CLK : in STD_LOGIC;
            RESET : in STD_LOGIC := '0';
            I, CBD: in STD_LOGIC;
            M : in STD_LOGIC := '1';
            Y : out STD_LOGIC);
end sistema;

architecture Behavioral of sistema is
type STATUS is (S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7);
SIGNAL MODE : STD_LOGIC := '1';
SIGNAL PS : STATUS;
```

Figure 22: Codice Sistema Pt1

Nella descrizione è definito un tipo enumerativo “status” che contiene tutti i possibili stati della macchina: S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Per quanto riguarda il modo, nello specifico, se $M=1$ vengono considerati i primi 5 stati, se $M=0$ vengono considerati tutti. Tra questi, lo stato S4 viene raggiunto se la sequenza 1001 è stata riconosciuta. Il comportamento della macchina è definito da un process sensibile al clock: Se il segnale di RESET è alto, allora resetta lo stato corrente della macchina, riportandolo a S0, e permette di acquisire il nuovo modo M. Se $M=1$,

- Stato S0: se si riceve in ingresso 0, si permane in S0; se si riceve 1, si va in S1, poiché è stato riconosciuto un 1 (prima cifra della sequenza cercata);
- Stato S1: se si riceve 1, si permane in S1, poiché non è la prossima cifra cercata, ma l’ultima trovata è un 1; se si riceve 0, si va in S2 ed è stata riconosciuta la sequenza 10;
- Stato S2: se si riceve 1, si ritorna in S1; se si riceve 0, si va in S3 ed è stata riconosciuta 100;
- Stato S3: se si riceve 0, si ritorna in S0, poiché sarebbe stata riconosciuta la sequenza 1000, che non è quella che si ricercava; se si riceve 1, si va in S4 e si riconosce proprio la sequenza 1001.

Se $M=0$, c'è un concetto di conteggio su 4 bit, pertanto anche in caso di valore non ricercato in ingresso, si procede in avanti verso altri stati. Nello specifico,

- Stato S0: se si riceve 1, come prima si va in S1; altrimenti si va in S5;
- Stato S1: se si riceve 0, si va in S2; altrimenti si va in S6;
- Stato S2: se si riceve 0, si va in S3; altrimenti in S7;
- Stato S3: se si riceve 1, si va in S4 e la sequenza 1001 è stata riconosciuta; altrimenti si torna in S0 perché su 4 bit è stata riconosciuta la sequenza 1000, che non è quella cercata.

Per gli stati successivi non importa il bit ricevuto in ingresso, in quanto a gruppi di 4 bit alla volta non sarebbe riconosciuta la sequenza ricercata, pertanto

- Stato S5: va in S6;
- Stato S6: va in S7;
- Stato S7: va in S0.

```

begin
  delta : process (clk)
begin
  if ( CLK = '1' and CLK'event) then
    if ( RESET = '1') then
      PS <= S0;
      if(M = '1') then
        MODE <= '1';
      else
        MODE <= '0';
      end if;
    elsif(CBD = '1') then
      if (MODE = '1') then
        case PS is
          when S0 | S4 =>
            if ( I = '0') then
              PS <= S0;
            else
              PS <= S1;
            end if;
          when S1 =>
            if ( I = '0') then
              PS <= S2;
            else
              PS <= S1;
            end if;
          when S2 =>
            if ( I = '0') then
              PS <= S3;
            else
              PS <= S1;|
            end if;
          end if;
        end if;
      end if;
    end if;
  end if;
end if;

```

```

when S3 =>
    if ( I = '0') then
        PS <= S0;
    else
        PS <= S4;
    end if;
when others =>
    PS <= S0; -- Error

end case;
else
    case PS is
        when S0 | S4 =>
            if ( I = '0') then
                PS <= S5;
            else
                PS <= S1;
            end if;
        when S1 =>
            if ( I = '0') then
                PS <= S2;
            else
                PS <= S6;
            end if;
        when S2 =>
            if ( I = '0') then
                PS <= S3;
            else
                PS <= S7;
            end if;
        when S3 =>
            if ( I = '0') then
                PS <= S0;
            else
                PS <= S4;

                end if;
        when S5 =>
            PS <= S6;
        when S6 =>
            PS <= S7;
        when S7=>
            PS <= S0;
        when others =>
            PS <= S0; -- Error
    end case;
end if;
end if;
end if;
end process;

with PS select
    Y <= '1' when S4,
    '0' when others;

end Behavioral;

```

Figure 23: Codice Sistema Pt2

Debouncer

Tale componente ha il compito di trasformare un segnale rumoroso in un segnale pulito. Quando un segnale arriva da un bottone sarà sicuramente effetto da rumore, come riportato in figura. Ad un occhio umano, tali oscillazioni non vengono percepite ma, quando tale segnale viene analizzato ad un microcontrollore, queste vengono rilevate a pieno e potrebbero creare problemi (se tale segnale va in ingresso ad un contatore si traduce in conteggi spuri). Il debouncer viene progettato come una macchina a stati:



Figure 24: Debouncer

- Stato not pressed: il sistema permane in questo stato finchè non vede il segnale in ingresso alzarsi. Passa così nello stato pressed.
- Stato pressed: il sistema permane in questo stato finchè il segnale in ingresso non si abbassa. Quando ciò accade, si utilizza una variabile di conteggio, la quale fa sì che passi un periodo di tempo pari a D_2 prima di riportare il segnale come alto in uscita e tornare nello stato not pressed.

Il segnale in uscita rimane alto per un periodo di clock dato che, quando il sistema ritorna nello stato not pressed, l'uscita viene abbassata nuovamente. A differenza di un debouncer classico, l'uscita viene riportata alta solo dopo che il segnale si è abbassato e non dopo un tempo D_1 dal fronte di salita; la scelta è stata fatta poiché, altrimenti, se il bottone venisse premuto troppo a lungo potrebbe essere rilevato nuovamente ed in uscita si produrrebbero 2 segnali puliti invece di 1.

Filtro per il modo

Questo componente prende in ingresso il segnale filtrato dal debouncer, chiamato “cleared_button”, il clock e l’input dallo switch S2, che rappresenta il modo, e restituisce il modo. Viene descritto a livello comportamentale: se il bottone B2 è premuto, il modo viene impostato tramite S2.

```
entity filtro_modo is
    Port ( cleared_button : in STD_LOGIC;
           s2,clk : in STD_LOGIC;
           modo : out STD_LOGIC);
end filtro_modo;

architecture Behavioral of filtro_modo is

    signal temp: std_logic;
begin

    filtro: process(clk)
    begin
        if(clk='1' and clk'event) then
            if( cleared_button = '1') then
                modo <= s2;
            end if;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

Figure 25: Codice filtro modo

Gestore per il modo

Il componente relativo alla gestione del modo viene descritto a livello strutturale e si compone di un debouncer e di un filtro per il modo. Prende in ingresso il clock, il segnale del bottone B2, l’input dallo switch S2. B2 va in ingresso al debouncer per la pulizia del segnale e l’uscita del debouncer, attraverso il segnale interno cb_temp va in ingresso al filtro insieme a S2. L’uscita sarà data dal filtro, pertanto sarà il modo, che successivamente sarà dato in ingresso al sistema di riconoscimento.

```

entity gestore_modo is
    Port ( b2 : in STD_LOGIC;
           s2 : in STD_LOGIC;
           clk : in STD_LOGIC;
           modo : out STD_LOGIC);
end gestore_modo;

architecture Structural of gestore_modo is
component db PORT(button : in STD_LOGIC;
                  clk : in STD_LOGIC;
                  cleared_button : out STD_LOGIC);
end component;

for all: db use entity work.debouncer(Behavioral);

component fm PORT(cleared_button : in STD_LOGIC;
                  s2,clk : in STD_LOGIC;
                  modo : out STD_LOGIC);
end component;

for all: fm use entity work.filtro_modo(Behavioral);

signal cb_temp: std_logic;

begin

db2: db PORT MAP(button => b2, clk => clk, cleared_button => cb_temp);

fml: fm PORT MAP(cleared_button => cb_temp, clk => clk, s2 => s2, modo => modo);

end Structural;

```

Figure 26: Codice gestore modo

Riconoscitore

Il riconoscitore complessivo viene descritto in modo Strutturale tramite i componenti presentati finora.

```
entity riconoscitore is
    Port ( bl,b2,s1,s2,clk,reset : in STD_LOGIC;
            u : out STD_LOGIC);
end riconoscitore;

architecture Structural of riconoscitore is

component sistem PORT(clk : in STD_LOGIC;
                      reset : in STD_LOGIC := '0';
                      i,CBD : in STD_LOGIC;
                      m : in STD_LOGIC := '1';
                      y : out STD_LOGIC);
end component;

for all: sistem use entity work.sistema(Behavioral);

component gmodo PORT(b2 : in STD_LOGIC;
                      s2 : in STD_LOGIC;
                      clk : in STD_LOGIC;
                      modo : out STD_LOGIC);
end component;

for all: gmodo use entity work.gestore_modo(Structural);

component deb PORT(button : in STD_LOGIC;
                     clk : in STD_LOGIC;
                     cleared_button : out STD_LOGIC);
end component;

for all: deb  use entity work.debouncer(Behavioral);
```

```

signal CBD : std_logic;
signal cleared_reset : std_logic;
signal modo: std_logic;

begin

sistem1: sistem PORT MAP ( clk => clk, i => s1, m => modo, reset=> cleared_reset, CBD => CBD, y => u);

deb_reset: deb PORT MAP( clk => clk, button => reset, cleared_button => cleared_reset);
deb1: deb PORT MAP( clk => clk, button => b1, cleared_button => CBD);

gmodol: gmodo PORT MAP( clk => clk, b2 => b2, s2 => s2, modo => modo);

end Structural;

```

Figure 27: Codice riconoscitore

Simulazione

Per la simulazione si è usato il seguente testbench sul riconoscitore completo, compreso di sistema di riconoscimento, debouncer e gestore del modo:

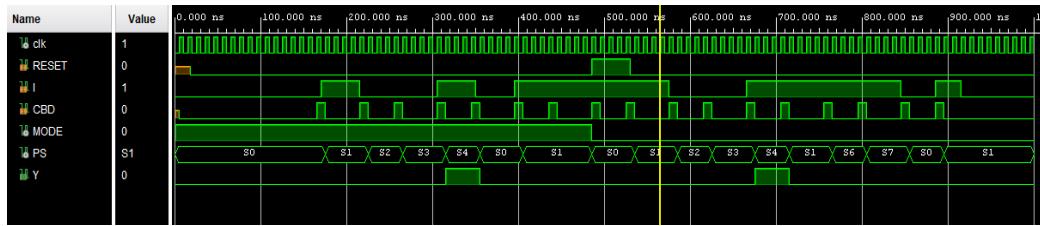


Figure 28: Simulazione riconoscitore

4 Esercizio 4 - Shift Register

4.1 Traccia

Shift register

L'esercizio richiede la progettazione di uno shift register, mediante un approccio sia comportamentale che strutturale, con le seguenti caratteristiche:

- Modo variabile: lo shift register, sulla base di un segnale in ingresso, deve effettuare shift verso destra o verso sinistra.
- Shift variabile: sulla base di un segnale in ingresso, il registro deve poter variare il numero di posizioni di shift.

```
) entity shift_register_bidirezionale is
  Generic( N: positive :=6);
  Port ( input : in STD_LOGIC;
          output : inout STD_LOGIC_VECTOR (1 to N);
          clk : in STD_LOGIC;
          mode,a : in bit;--0 sinsistra, 1 destra;
          reset : in STD_LOGIC;
          shift: in bit:='0');-- 0 shifta di 1, 1 shifta di 2
) end shift_register_bidirezionale;
```

Figure 29: Entity Shift Bidirezionale

4.2 Approccio comportamentale

Per la progettazione di tipo comportamentale è stato utilizzato il costrutto *if*, dato che sia le opzioni di modo che di shift comprendevano solo due possibilità; in un caso più generale, il costrutto *case* sarebbe più appropriato. Lo shift register realizzato prevede un ingresso seriale ed un output parallelo, gestiti nel seguente modo:

- Ingresso mode: tale segnale varia la modalità di shift: se pari ad 1, il valore viene inserito da destra, altrimenti da sinistra.

- Ingresso a: tale segnale funge da abilitazione, ovvero il registro effettua uno shift solo se, sul fronte di salita del clock, rileva un'abilitazione pari ad 1.
- Ingresso shift: è il segnale che gestisce il numero di posizioni dello shift: quando è pari a 0, avviene lo shift di una posizione, altrimenti di due.

```

) architecture Behavioral of shift_register_bidirezionale is
    signal reg: std_logic_vector (1 to N);
begin
) main: process (clk)
begin
)     if (clk = '1' and clk'event) then
)         if ( reset = '1') then
)             reg <= (others => '0');
)         else
)             if ( mode = '1' ) then
)                 if(a='1') then
)                     if(shift = '0') then
)                         reg <= input & reg(1 to N-1);
)                     elsif(shift = '1') then
)                         reg <= input & '0' & reg(1 to N-2);
)                     end if;
)                 end if;
)             else
)                 if(a='1') then
)                     if(shift = '0') then
)                         reg <= reg(2 to N) & input;
)                     elsif(shift = '1') then
)                         reg <= reg(3 to N)& '0' & input;
)                     end if;
)                 end if;
)             end if;
)         end if;
)     end if;
) end process;

output <= reg;

) end Behavioral;

```

Figure 30: Architecture Shift Register Bidirezionale

4.3 Approccio Strutturale

Per la realizzazione tramite un approccio strutturale, sono stati realizzati dei flip flop D bidirezionali.

Component Ffd_bidirezionali:

```
entity ffd_bidirezionale is
    Port ( leftInput, rightInput, clk, reset : in STD_LOGIC;
            mode, a: in bit:='0';
            output : out STD_LOGIC);
end ffd_bidirezionale;
```

Figure 31: Entity Flip Flop D

La logica di tale componente è molto semplice:
prevede 2 ingressi (leftInput e RightInput) e, in base al segnale di mode in ingresso, decide quale riportare in uscita. Tale componente è sincrono e lavora solo con abilitazione pari ad 1.

```

architecture Behavioral of ffd_bidirezionale is
signal temp: std_logic;
begin
| delta: process(clk)
begin
    if(clk='1' and clk'event) then
        if(reset='1') then
            temp <= '0';
        elsif(a='1') then
            if(mode ='0') then
                temp <= rightInput;
            else
                temp <= leftInput;
            end if;
        end if;
    end if;
end process;
output <= temp;
end Behavioral;

```

Figure 32: Architecture Flip Flop D

Component mux_2_1:

Tale componente è necessario per selezionare quale valore deve essere riportato in ingresso ai flipflop, in base allo shift richiesto. Dato che lo shift può variare al massimo di una posizione, un multiplexer 2:1 è sufficiente; in un caso più generale, si potrebbe ricorrere ad un multiplexer con un numero maggiore di ingressi.

```

entity mux_2_1 is
    Port ( x1 : in STD_LOGIC;
           x2 : in STD_LOGIC;
           s : in bit;
           y : out STD_LOGIC);
end mux_2_1;

architecture Behavioral of mux_2_1 is
begin

y<= x1 when (s='0') else x2;

end Behavioral;

```

Figure 33: Mux 2:1

Vediamo ora come tali componenti sono stati combinati:

```

ff_with_left0:if i=2 generate
    mux_right: mux_2_1 port map( x1 => output(i+1), x2 => output(i+2), s => shift, y => muxRight(i));
    mux_left: mux_2_1 port map( x1 => output(i-1), x2 => '0', s => shift, y => muxleft(i));
    ff: ffd_bidirezionale PORT MAP(a => a, leftInput => muxleft(i) , clk => clk, reset => reset,mode => mode,
                                    output => output(i), rightInput => muxRight(i));
end generate ff_with_left0;

ff_with_righth0:if i = N-1 generate
    mux_right: mux_2_1 port map( x1 => output(i+1), x2 => '0', s => shift, y => muxRight(i));
    mux_left: mux_2_1 port map( x1 => output(i-1), x2 => output(i-2), s => shift, y => muxleft(i));
    ff: ffd_bidirezionale PORT MAP(a => a, leftInput => muxleft(i) , clk => clk, reset => reset,mode => mode,
                                    output => output(i), rightInput => muxRight(i));
end generate ff_with_righth0;

ffintermedi:if i > 2 and i < N-1 generate
    mux_right: mux_2_1 port map( x1 => output(i+1), x2 => output(i+2), s => shift, y => muxRight(i));
    mux_left: mux_2_1 port map( x1 => output(i-1), x2 => output(i-2), s => shift, y => muxleft(i));
    ff: ffd_bidirezionale PORT MAP(a => a, leftInput => muxleft(i) , clk => clk, reset => reset,mode => mode,
                                    output => output(i), rightInput => muxRight(i));
end generate ffintermedi;
end generate;
end structural;

```

Figure 34: Generate FFD

- **PrimoFF:** è il primo flip flop da sinistra, ovvero quello di posizione 1. È stato differenziato dagli altri poiché presenterà il multiplexer solo sull’ingresso destro, dato che il sinistro è legato all’input del registro.
- **UltimoFF:** è il primo flip flop da destra, ovvero quello di posizione N. È stato differenziato dagli altri poiché presenterà il multiplexer solo sull’ingresso sinistro, dato che il destro è legato all’input del registro.
- **FF_with0:** sono i flipflop che, nel multiplexer per la selezione, presentano degli 0, in quanto non hanno abbastanza flipflop che li precedono. Es: nel flipflop di posizione 2, per l’ingresso sinistro, la scelta ricadrà tra l’uscita del flipflop di posizione 1 ed uno 0, dato che non esiste un flipflop di posizione 0.
- **FFintermedi:** sono quei flipflop che presentano multiplexer si per l’ingresso di destra che di sinistra, ed entrambi prendono gli ingressi da flipflop precedenti.

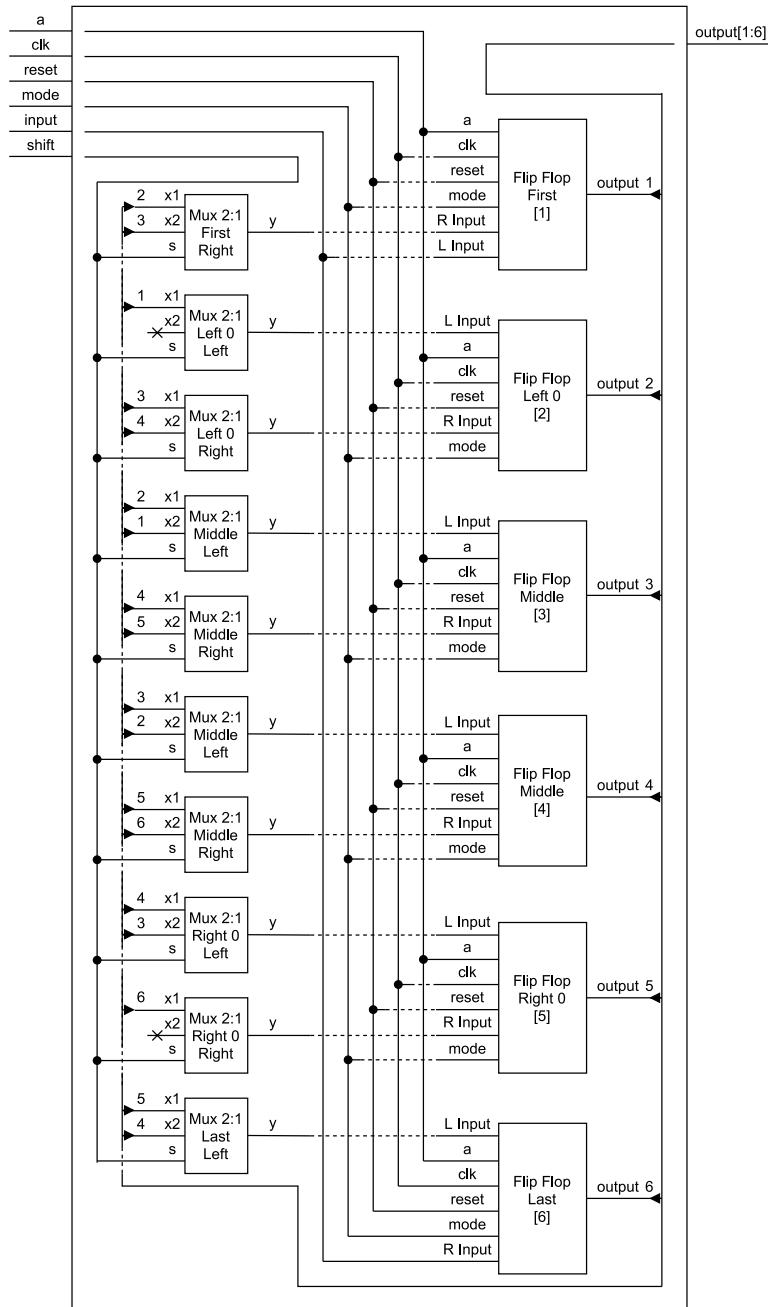


Figure 35: Progetto Completo Esercizio 1

4.4 Simulazione

Verrà ora presentata una simulazione del funzionamento della macchina, verificando tutte le combinazioni dei segnali mode e shift. I risultati della simulazione sono analoghi per entrambe le architecture.

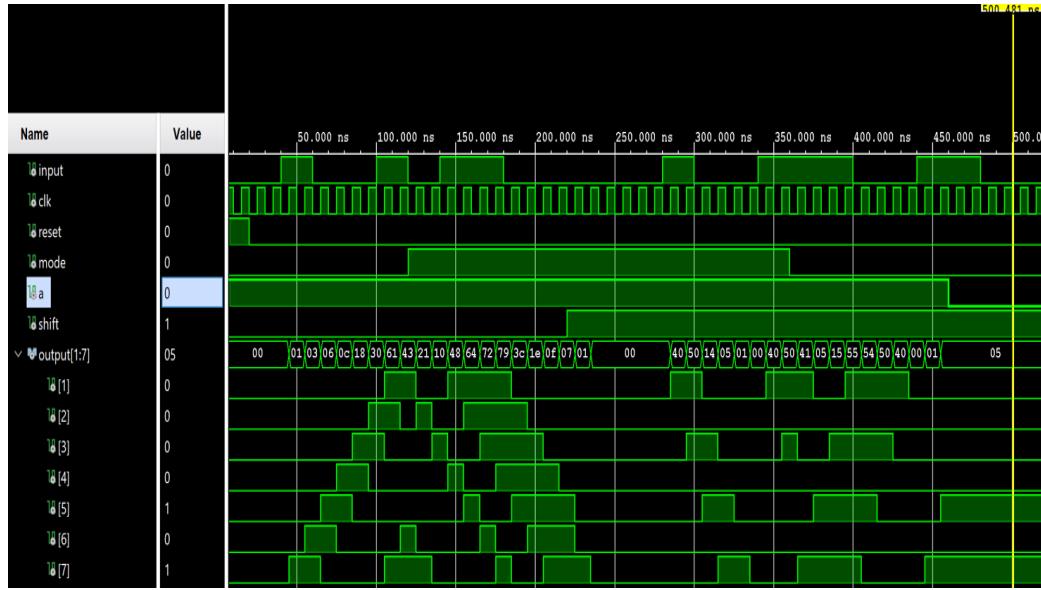


Figure 36: Simulazione Shift Register

5 Esercizio 5 - Cronometro

5.1 Traccia

Cronometro

L'obiettivo di questo esercizio è quello di progettare un cronometro tramite un approccio strutturale, visualizzando i valori di ore, minuti e secondi sul display presente sulla board. Il progetto prevede sicuramente l'utilizzo di una serie di contatori, i quali dovranno scandire il tempo.

Contatore:

```
entity contatore is
  Generic( N:positive);
  Port ( clock : in STD_LOGIC;
         reset : in STD_LOGIC;
         ab : in STD_LOGIC; -- abilitazione da contatori precedenti
         set : in STD_LOGIC; -- set esterno valore iniziale
         input: in std_logic_vector ( 1 to integer( ceil( log2(real(N)) ) ) ); -- input valore iniziale da set
         output : out STD_LOGIC_VECTOR (1 to integer( ceil( log2(real(N)) ) ) ); -- valore del conteggio
         div : out STD_LOGIC); -- ab in uscita per prossimo contatore
end contatore;
```

Figure 37: Entity Contatore

Tale contatore è stato implementato tramite un approccio comportamentale, in modo da incrementare il valore di conteggio solo in presenza di un opportuno segnale di abilitazione.

```
architecture Behavioral of contatore is
begin
process (clock)
begin
  if( clock = '1' and clock'event) then
    div <= '0';
    if(reset = '1') then
      tmp <= (others => '0');
    elsif ( set = '1') then
      tmp <= input;
    elsif ( ab = '1') then
      if ( tmp >= N-1) then
        tmp <= (others => '0');
        div <= '1';
      else
        tmp <= tmp + 1;
      end if;
    end if;
  end if;
end process;
output <= tmp;
end Behavioral;
```

Figure 38: Architecture Contatore

Data la richiesta di poter settare i valori di secondi, minuti e ore da cui il cronometro deve partire, si è deciso di introdurre due ingressi aggiuntivi: un segnale di set ed un vettore d'ingresso. Sostanzialmente, quando il segnale di set è alto, il contatore non rileva il segnale di abilitazione e carica il valore presente in ingresso; quando il segnale di set si abbassa, il contatore ritorna al suo normale funzionamento. Una volta definiti tre contatori differenti per scandire ore, minuti e secondi, vediamo come questi sono stati combinati tra loro.

Sistema Contatori:

```


) entity sistema_contatori is
    Port ( clock : in STD_LOGIC;
            reset : in STD_LOGIC;
            set : in STD_LOGIC;
            input: in std_logic_vector(1 to 17 ) := (others => '0');
            output : out STD_LOGIC_VECTOR (1 to 17));
) end sistema_contatori;
```

Figure 39: Entity Sistema Contatori

E' formato da 4 contatori, 1 blocco di delay ed un blocco AND. Il primo contatore che ritroviamo è un divisore di frequenza, il quale ha il compito di passare dalla frequenza del clock della board a quella di 1HZ, la cui uscita di div funge da abilitazione per il contatore dei secondi. L'uscita di div del contatore dei secondi entra, poi, come abilitazione del contatore relativo ai minuti; entrambi i contatori sono definiti modulo 60. Leggermente più complessa è la connessione con il contatore relativo alle ore, il quale dovrà effettuare un conteggio quando sia il contatore dei secondi che quello dei minuti sono arrivati al termine. Come segnale di abilitazione, dunque, si utilizza l'uscita di una porta and, che presenta come ingresso entrambi i segnali di div dei contatori precedenti. Si presenta però un problema di temporizzazione: il segnale di div del contatore relativo ai secondi, fungendo da abilitazione al contatore dei minuti e rimanendo alto per 1 solo colpo di clock, si alzerebbe appunto un colpo di clock prima di quello dei minuti; si è realizzato pertanto un blocco di delay, il quale ritarda tale segnale di 1 colpo di clock, in modo che la porta AND possa vedere entrambi i segnali alti. Se non avessimo usato tale blocco, il contatore delle ore non avrebbe mai visto il segnale di abilitazione alto.

```

architecture Structural of sistema_contatori is
component cont generic(N: positive); port (clock : in STD_LOGIC;
                                             reset : in STD_LOGIC;
                                             ab : in STD_LOGIC; -- abilitazione da contatori precedenti |
                                             set : in STD_LOGIC; -- set esterno valore iniziale
                                             input: in std_logic_vector ( 1 to integer( ceil( log2(real(N) ) ) ) );
                                             output : out STD_LOGIC_VECTOR (1 to integer( ceil( log2(real(N) ) ) ) );
                                             div : out STD_LOGIC); -- ab in uscita per prossimo contatore
end component;

component and_block port (a:in std_logic; b:in std_logic; o:out std_logic);
end component;
component wait_block port (clock: in std_logic; x:in std_logic; y:out std_logic);
end component;

constant frequency : integer := 100000000; -- 100 MHz=ls -- Per test 100Hz = 1000ns

FOR ALL: wait_block USE ENTITY work.wait_block( Behavioral);
FOR ALL: and_block USE ENTITY work.and_block(Dataflow);
FOR ALL: cont USE ENTITY work.contatore(Behavioral);

signal div_secondi,div_minuti, and_ore,div_secondi_delayed,ab_frequency : std_logic;

begin

wait_b: wait_block port map(clock=>clock,x=>div_secondi,y=>div_secondi_delayed);
and_b: and_block port map(a=>div_secondi_delayed,b=>div_minuti,o=>and_ore);
| div_frequenza: cont generic map (N=>frequency) port map (clock => clock, reset => reset, set => '0', ab=>'1',input => (others => '0'),
|                                         output => open,div => ab_frequency);
| cont_secondi: cont generic map( N=>60 ) port map (clock => clock, reset => reset, set => set, ab=>ab_frequency, input(1 to 6)=> input(1 to 6),
|                                         output(1 to 6) => output(1 to 6),div => div_secondi);
| cont_minuti: cont generic map( N=>60 ) port map (clock => clock, reset => reset, set => set, ab=>div_secondi, input(1 to 6) => input(7 to 12),
|                                         output(1 to 6) => output(7 to 12),div => div_minuti);
| cont_ore: cont generic map( N=>24 ) port map (clock => clock, reset => reset, set => set, ab=> and_ore, input(1 to 5) => input(13 to 17),
|                                         output(1 to 5) => output(13 to 17),div => open);

| end Structural;

```

Figure 40: Struct Sistema Contatori

Component wait_block:

E' stato progettato mediante un approccio comportamentale, con lo scopo di ritardare di 1 colpo di clock il segnale in ingresso.

```


entity wait_block is
    Port ( clock: in STD_LOGIC;
            x : in STD_LOGIC;
            y : out STD_LOGIC);
end wait_block;

architecture Behavioral of wait_block is
begin
    process (clock)
    begin
        if ( clock = '1' and clock'event) then
            tmp<=x;
        end if;
    end process;
    y<=tmp;
end Behavioral;

```

Figure 41: Wait Block

Schema sistema contatori

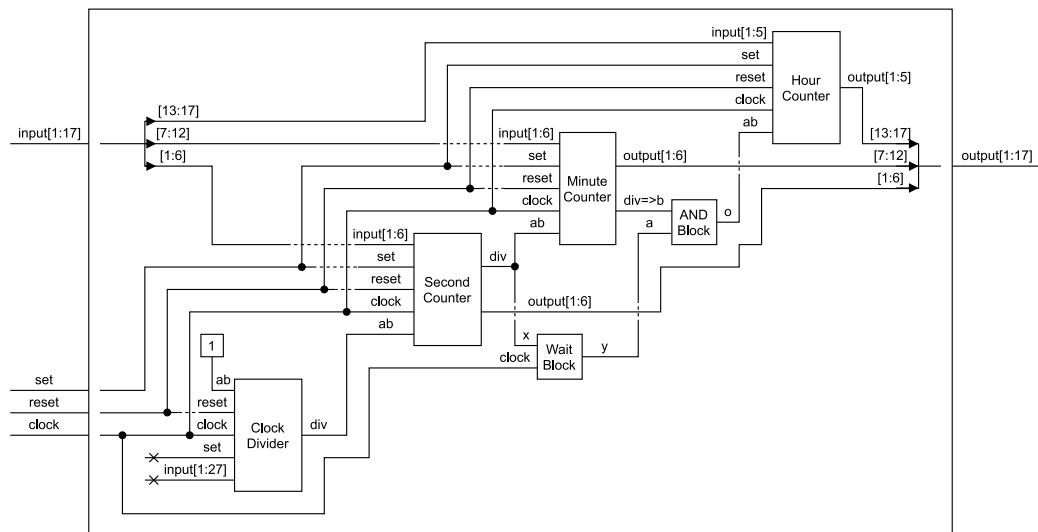

Definita la parte relativa al conteggio, possiamo ora vedere i componenti necessari al set di un valore iniziale dei contatori, in modo da far partire il cronometro da un orario scelto.

Component gestore_set:

```
entity gestore_set is
    Port ( clock, abModo : in STD_LOGIC;
            clr_button : in STD_LOGIC;
            dato : in STD_LOGIC_VECTOR (1 to 6);
            output : out STD_LOGIC_VECTOR (1 to 17):= (others=>'0');
            reset : in STD_LOGIC:= '0';
            set : out STD_LOGIC := '0';
            leds: out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0));
end gestore_set;
```

Figure 42: Gestore set

Il segnale di set in ingresso ai contatori viene processato da un gestore di set, il quale ha il compito di mantenere quel segnale sempre alto finché non vengono settate ore, minuti e secondi. Il segnale di set viene prodotto dal gestore_set in base ad un segnale fornito dall'esterno tramite un pulsante: la prima volta che si riceve tale segnale, il valore di set viene posto ad 1. A questo punto, tutti i contatori fermano il conteggio e rimangono in attesa di un vettore in ingresso e, tramite una variabile di conteggio chiamata count, si gestisce quale contatore inizializzare ad ogni passo. Il vettore in ingresso, infatti, contiene solo 6 bit e viene ogni volta aggiornato con il valore di ore, minuti e secondi che si vuole caricare; si è preferita una scelta di questo tipo rispetto ad un unico vettore contenente 17 ingressi dato che, quando si passerà alla sintesi su fpga, non saranno presenti 17 switch per gli input. Tornando alla variabile count, vediamo come il componente gestisce gli ingressi:

- Count=1 : i valori in ingresso vengono caricati nel counter dei secondi;
- Count=2 : i valori in ingresso vengono caricati nel counter dei minuti;
- Count=3 : i valori in ingresso vengono caricati nel counter delle ore;

Quando il count arriva a 3, inoltre, il suo valore viene portato a 0, indicando la fine dei dati in input da ricevere. Il valore di count viene incrementato ogni volta che arriva il segnale esterno che definisce il set; la quarta volta che il gestore riceve tale segnale, il valore di count sarà pari a 0 e, dunque, il segnale di set in uscita verrà abbassato e il cronometro riprende il suo normale funzionamento. È bene notare che, tutte le operazioni del gestore_set vengono eseguite quando il segnale di ingresso ab_modo è pari a 0; il motivo verrà spiegato nel seguito.

```

architecture Behavioral of gestore_set is

begin
    process ( clock)
        variable count: integer range 0 to 3:= 1;
    begin
        if(clock = '1' and clock'event) then
            if(abModo='0') then
                if(reset = '1') then
                    leds <= "000";
                    set <= '0';
                    output(l to 17) <= (others => '0');
                    count := 1;

                elsif(clr_button ='1') then
                    set <= '1';
                    if(count = 0) then
                        leds <= "000";
                        set <= '0';
                        count:= count +1;
                    elsif(count = 1) then
                        leds <= "001";
                        if(unsigned(dato) <= 59) then
                            output(l to 6) <= dato(l to 6);
                            output(7 to 17) <= (others => '0');

                        else
                            output <= (others => '0');
                        end if;
                        count := count+1;
                    elsif (count = 2) then
                        leds <= "011";
                        if(unsigned(dato) <= 59) then
                            output(7 to 12) <= dato(l to 6);
                            output(13 to 17) <= (others => '0');
                        else
                            output(7 to 17) <= (others => '0');
                        end if;
                        count := count+1;
                    elsif (count = 3) then
                        leds <= "111";
                        if(unsigned(dato) <= 23) then
                            output(13 to 17) <= dato(2 to 6);
                        else
                            output(13 to 17) <= (others => '0');
                        end if;
                        count := 0;
                    end if;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

Figure 43: Architecture Gestore set

L'implementazione riportata è già adattata alla sintesi su fpga, introducendo dei valori di output relativi all'accensione di alcuni led, i quali indicano quale counter stiamo inizializzando.

5.2 Sintesi su fpga

Così come richiesto nell'esercizio 5.2, il componente cronometro realizzato in precedenza verrà sintetizzato su fpga. In particolare, verrà utilizzato il display a 7 segmenti presente sulla board, per la visualizzazione dell'orario, e 2 bottoni, per inviare i segnali di set e reset. Tuttavia, tale sintesi non può essere immediata, ma necessita di 2 componenti aggiuntivi:

- Debouncer: componente che serve a ripulire il segnale inviato dal bottone, che sarà sicuramente caratterizzato da rumore.
- Convertitore per display: l'uscita dei contatori deve essere tradotta in un formato leggibile dal display.

Componente debouncer:

Tale componente ha il compito di trasformare un segnale rumoroso in un segnale pulito e la sua implementazione è analoga a quella riportata nell'esercizio 3.

Componente conv_per_display:

Tale componente è stato progettato con un approccio dataflow: prende in ingresso i vettori in uscita dai contatori e traduce ognuno di essi in 2 vettori da 4 bit (richiesti dal display in ingresso), i quali rappresentano i valori di decine e unità.

```

) entity conv_per_display is
    Port ( input : in STD_LOGIC_VECTOR (1 to 17); -- secondi - minuti - ore
           output : out STD_LOGIC_VECTOR (1 to 32)); -- secondi - minuti - ore
) end conv_per_display;
architecture Dataflow of conv_per_display is
    signal ore,minuti,secondi : integer;

begin
    ore <=to_integer(unsigned(input(13 to 17)));
    minuti <= to_integer(unsigned(input(7 to 12)));
    secondi <= to_integer(unsigned(input(1 to 6)));

    output(29 to 32) <= std_logic_vector(to_unsigned(natural(secondi mod 10),4)); -- unita secondi
    output(25 to 28) <= std_logic_vector(to_unsigned(natural((secondi - secondi mod 10)/10),4)); -- decina secondi
    output(21 to 24) <= std_logic_vector(to_unsigned(natural(minuti mod 10),4)); -- unita minuti
    output(17 to 20) <= std_logic_vector(to_unsigned(natural((minuti - minuti mod 10)/10),4)); -- decina minuti
    output(13 to 16) <= std_logic_vector(to_unsigned(natural(ore mod 10),4)); -- unita ore
    output(9 to 12) <= std_logic_vector(to_unsigned(natural((ore - ore mod 10)/10),4)); -- decina ore
    output(1 to 8) <= (others => '0');

) end Dataflow;

```

Figure 44: Convertitore per display

Le uscite di questo componente andranno poi in ingresso al display_manager.

Estensione con intertempi:

Per far sì che il sistema sia in grado di memorizzare degli intertempi, sono stati aggiunti ulteriori componenti:

- Gestore modo: necessario per la visualizzazione degli intertempi salvati.
- Memoria: componente nel quale salvare gli intertempi.

Componente Gestore_modo:

```

entity gestore_modo is
    Port ( i_cronometro : in STD_LOGIC_VECTOR (1 to 32);
           i_intertempi : in STD_LOGIC_VECTOR (1 to 32);
           output : out STD_LOGIC_VECTOR (1 to 32);
           abModo:out std_logic;
           cleared_button : in STD_LOGIC;
           clk,reset: in STD_LOGIC);
end gestore_modo;

```

Figure 45: Entity Gestore modo

E' stato realizzato come una macchina a 2 stati

- Stato cronometro: a tale stato è associata l'uscita ab_modo=0, la quale indica che l'uscita sul display è quella del sistema dei contatori, ovvero stiamo visualizzando il cronometro che scorre. Quando riceve in ingresso il segnale di cambio modo, inviato da un pulsante e gestito da un debouncer, si passa allo stato intertempo.
- Stato intertempo: a tale stato è associata l'uscita ab_modo=1, la quale indica dunque che l'uscita sul display è quella della memoria, ovvero stiamo visualizzando gli intertempi salvati.

Per implementare la modalità intertempi, dunque, le uscite dei contatori e della memoria entrano nel gestore modo il quale, in base alla modalità di funzionamento del sistema, decide quale dei due ingressi riportare in uscita. Tale uscita andrà poi in ingresso al convertitore per display. L'uscita ab_modo verrà inoltre riportata in ingresso alla memoria ed al gestore set, in quanto ne limita le funzionalità:

- Gestore set: quando siamo nella modalità intertempo, non è possibile settare un valore nei contatori.
- Memoria: quando si è nella modalità cronometro e si invia un segnale di write, allora l'intertempo viene scritto in memoria, altrimenti no. Inoltre, i dati possono essere letti dalla memoria e riportati sullo schermo, in corrispondenza di un segnale di read, solo quando il sistema è in modalità intertempo.

È bene notare che il segnale di ab_modo non va in ingresso al sistema di contatori. Si è infatti supposto che, anche quando si è in modalità intertempo, il cronometro continua a lavorare, ma il tempo non viene mostrato sul display. Quando si ripassa alla modalità cronometro, infatti, si noterà che il valore di conteggio sarà avanzato.

```

architecture Behavioral of gestore_modo is
signal temp : std_logic_vector(1 to 32);
signal tempModo: std_logic;
begin
process(clk)
variable modo: bit :='0';
begin
    if(clk='1' and clk'event) then
        if( reset = '1') then
            temp<= (others => '0');
            tempModo <='0';
            modo := '0';
        elsif( modo ='1') then
            tempModo<= '1';
            temp <= i_intertempi;
            if( cleared_button ='1') then
                modo := '0';
            end if;
        else
            tempModo<='0';
            temp <= i_cronometro;
            if( cleared_button ='1') then
                modo := '1';
            end if;
        end if;
    end if;
end process;

output<= temp;
abModo <= tempModo;
end Behavioral;

```

Figure 46: Architecture Gestore modo

Componente memoria:

```
) entity memoria is
    Generic( N:integer);
    Port ( input : in STD_LOGIC_VECTOR (1 to 32);
           output : out STD_LOGIC_VECTOR (1 to 32);
           reset : in STD_LOGIC;
           abModo: in STD_LOGIC; -- |(1 intertempo, 0 cronometro)
           clk : in STD_LOGIC;
           read,write : in STD_LOGIC);
) end memoria;
```

Figure 47: Entity Memoria

Tale componente è stato progettato tramite un approccio comportamentale e varia le sua funzionalità in base alla modalità di lavoro del sistema:

- Modalità intertempo: permette, in corrispondenza di un segnale di read, di scorrere gli intertempi salvati. Non si possono salvare nuovi intertempi in tale modalità.
- Modalità cronometro: permette, in corrispondenza di un segnale di write, di salvare l'intertempo in memoria. Non si possono visualizzare gli intertempi salvati in tale modalità.

Per come è stata progettata, se si salvano più di N intertempi, vengono sovrascritti i primi che sono stati salvati.

```

) architecture Behavioral of memoria is
type memoria_type is array (0 to N-1) of std_logic_vector(1 to 32);
signal mem: memoria_type;
begin
) memo: process(clk)
variable countInput,countOutput: integer range 0 to N-1:=0;
begin
    if(reset='1') then
        countInput:=0;
        countOutput:=0;
    for i in 0 to N-1 loop
        mem(i)<=(others => '0');
    end loop;
    output <= (others => '0');
    elsif(write='1' and abModo = '0') then
        mem(countInput)<= input;
        countInput:=(countInput+1) mod N;
    elsif(abModo = '1') then
        output <= mem(countOutput);
    if(read='1') then      --solo se sono in modalita intertempo devo scorrere i valori in memoria
        countOutput:=(countOutput +1) mod N;
    end if;
    else
        countOutput:=0;
    end if;
end if;
end process;

```

Figure 48: Architecture Memoria

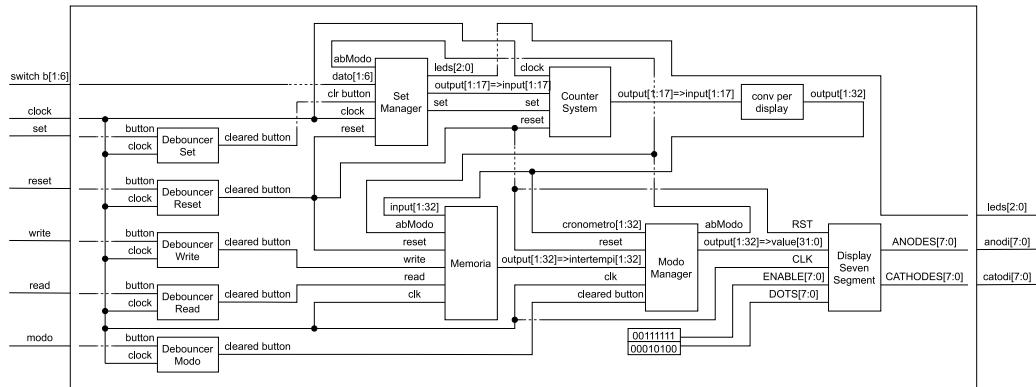


Figure 49: Schema Completo Esercizio 5

6 Esercizio 6 - Sistema di Testing

6.1 Traccia

Esercizio 6.1: Progettare, implementare in VHDL e verificare mediante simulazione un sistema in grado di testare in maniera automatica una macchina combinatoria M avente 4 ingressi e 3 uscite binarie sottponendole N ingressi diversi (si considerino una macchina M e un numero di input N a scelta dello studente). Gli N valori di input per il test devono essere letti da una ROM, in cui essi sono precaricati, in corrispondenza di un segnale read. Le N uscite fornite della macchina in corrispondenza di ciascuno degli input devono essere memorizzati in una memoria interna, che deve poter essere svuotata in qualsiasi momento in presenza di un segnale di reset.

Esercizio 6.2: Sintetizzare ed implementare su board il componente sviluppato al punto precedente, utilizzando due bottoni per i segnali di read e reset rispettivamente e i led per la visualizzazione delle uscite della macchina istante per istante.

6.2 Implementazione

Scelte progettuali:

L'esercizio richiedeva di progettare un sistema di testing per una macchina combinatoria, a partire da dei valori di input per la macchina precaricati in una ROM, si visualizza l'output della macchina combinatoria a tali valori tramite dei LED. Gli output vengono visualizzati a intervalli di 1s. Per poter iniziare il testing della macchina occorre un segnale di RESET, necessario per svuotare la memoria, ed un segnale di READ, per presentare in ingresso alla macchina gli input presenti nella ROM.

SISTEMA ESTERNO:



Il sistema è stato progettato mediante un approccio strutturale:

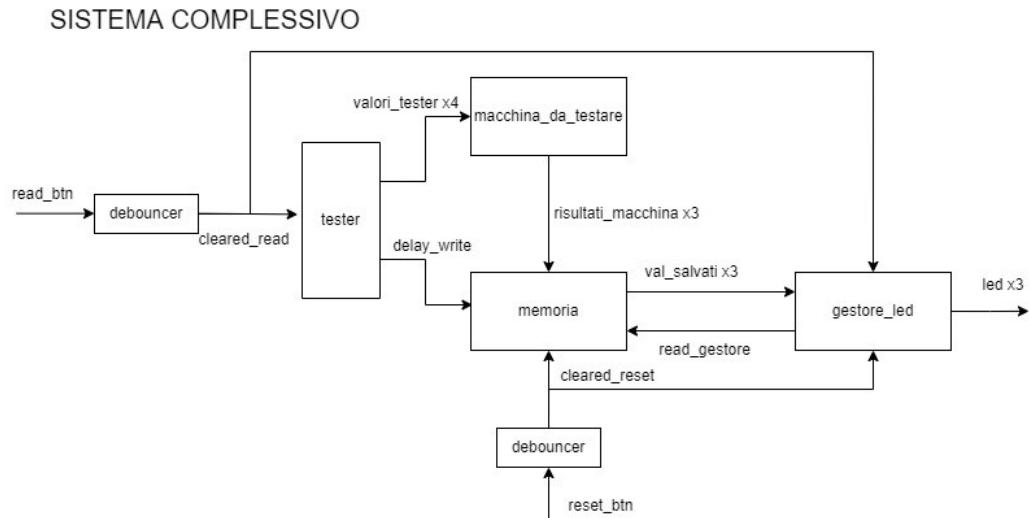


Figure 50: Sistema Complessivo

Tester:

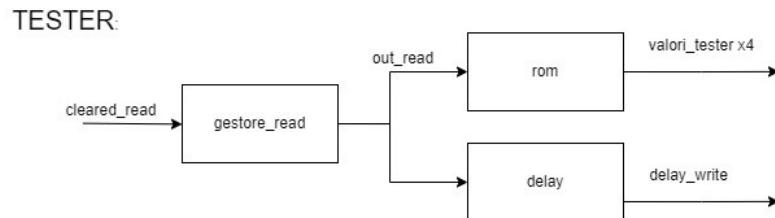


Figure 51: Tester

Il tester è anch'esso realizzato con approccio strutturale. Lo scopo di questo componente è quello di presentare in uscita dei valori da dare in input alla macchina che si vuole testare ed inviare un segnale di scrittura per il salvataggio dei risultati. Il sistema è composto da:

Gestore read:

```

| entity gestore_read is
|   Generic (N: integer);
|   Port ( cleared_read : in STD_LOGIC;
|          out_read : out STD_LOGIC;
|          clk : in STD_LOGIC);
| end gestore_read;

begin
gest_read: process(clk)
variable stato: status :=NOTREAD;
variable count: integer:=0;
begin
  if(clk='1' and clk'event) then
    if count=N then
      stato := NOTREAD;
      count:=0;
    end if;
    if(stato = NOTREAD) then
      out_read <= '0';
    else
      count:= count+1;
      out_read <= '1';
    end if;
    if(cleared_read = '1') then
      if(stato = NOTREAD) then
        stato := READ;
      else
        stato := NOTREAD;
      end if;
    end if;
  end if;
end process;
end Behavioral;
```

Figure 52: Gestore Read

A partire dal segnale ripulito di READ viene prodotto un segnale di OUT_READ che rimane alto per tanti periodi di clk quanti sono gli input di test: $N \cdot T_{clk}$. E' realizzato come una macchina a stati:

- Stato NOTREAD: in tale state il valore di out_read è pari a 0 e rimane in attesa di un segnale cleared_read, appena questo arriva si passa nello stato di READ.
- Stato READ: a tale stato è associata l'uscita out_read pari a 1; il sistema rimane in questo stato per N colpi di clock per poi tornare allo stato NOTREAD.

ROM:

```

entity ROM is
    Generic ( N: integer);
    Port ( output : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);
            read, clk: in STD_LOGIC );
end ROM;

architecture Behavioral of ROM is
type rom_type is array (0 to N-1) of std_logic_vector(0 to 3);
signal ROM: rom_type:="1100",
           "0111",
           "0001",
           "1110";
signal temp: std_logic_vector(0 to 3);
begin

mem: process(clk)
variable count: integer :=0;
begin
if(clk='0' and clk'event) then
    if(read ='1') then
        temp <= ROM(count);
        count:= (count+1) mod N;
    end if;
end if;

end process;
output <= temp;
end Behavioral;

```

Figure 53: ROM

E' stata realizzata come una memoria precaricata, che all'arrivo del segnale di read visualizza in uscita il valore puntato ed incrementa il puntatore ai valori memorizzati. Il generic permette di memorizzare i valori al variare della variabile N.

DELAY:

Il blocco di delay è necessario per poter ritardare il segnale di write in memoria, in questo modo si sincronizza l'uscita della macchina combinatoria al segnale di scrittura. Si suppone che la macchina combinatoria abbia un ritardo inferiore al $\frac{T_{clock}}{2}$; se così non fosse allora dovremmo aumentare il periodo del clock con un divisore in frequenza.

```
entity delay is
    Port ( clk : in STD_LOGIC;
           input : in STD_LOGIC;
           delay_input : out STD_LOGIC);
end delay;

architecture Behavioral of delay is

begin
    process(clk)
    begin
        if(clk='0' and clk'event) then
            delay_input <= input;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

Figure 54: Delay Block

Il blocco di delay e la ROM agiscono sul fronte di discesa del clock in modo che il ritardo ottenuto sia tale da campionare il valore di uscita della macchina quando è stabile e non sulla transizione. Il segnale di write, infatti, varia sul fronte di discesa del clock, mentre la scrittura in memoria avviene sul fronte di salita.

Memoria: è realizzata in maniera comportamentale. La scrittura avviene con la delay_write (che dura $N \cdot T_{clk}$), quindi permette di scrivere N valori in uscita dalla macchina combinatoria. La lettura avviene con la read_gestore (che dura T_{clk}), la quale permette di scorrere i valori in memoria con periodo di 1s. Agiscono due puntatori: uno per la lettura ed uno per la scrittura.

```

entity memoria is
    Generic( N: integer);
    Port ( input : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 2);
            output : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 2);
            reset, read, write : in STD_LOGIC;
            clk : in STD_LOGIC);
end memoria;

architecture Behavioral of memoria is
type mem_type is array (0 to N-1) of std_logic_vector(0 to 2);
signal mem: mem_type;
signal temp: std_logic_vector (0 to 2) ;
begin
memoria: process(clk)
variable countInput,countOutput: integer range 0 to N-1:=0;
begin
    if(clk='1' and clk'event) then
        if(reset ='1') then
            countInput:=0;
            countOutput:=0;
            for i in 0 to N-1 loop
                mem(i)<=(others => '0');
            end loop;
            temp <= (others => '0');
        elsif(write='1') then
            mem(countInput) <= input;
            countInput:= (countInput+1) mod N;
        elsif(read='1') then
            temp <= mem(countOutput);
            countOutput:= (countOutput +1) mod N;
        end if;
    end if;
end process;
output <= temp;
end Behavioral;

```

Figure 55: Memoria Esterna

Gestore Led:

```

entity gestore_led is
    Generic( N:positive; X:positive);
    Port ( clk,reset,cleared_read : in STD_LOGIC;
            read_mem : out STD_LOGIC;
            valori_salvati : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 2);
            led : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 2));
end gestore_led;

```

È realizzato come una macchina a stati che gestisce la visualizzazione degli output, visualizzandoli ad intervalli di 1s. Il generic N permette di gestire, tramite una variabile count, l'intervallo di visualizzazione degli output. Il generic X permette di stabilire, tramite la variabile count_valori, il numero di valori da visualizzare.

```

architecture Behavioral of gestore_led is
type state is(q0,q_ready,q_ready2);
signal stato: state := q0;
signal temp: STD_LOGIC_VECTOR (0 to 2);
begin

process(clk)
variable count: integer := 0;
variable count_valori: integer := 0;
begin
    if( clk = '1' and clk'event) then
        if(reset = '1') then
            count := 0;
            count_valori := 0;
            led <= (others => '0');
            stato <= q0;
        end if;
        case stato is
            when q0 => count := 0;
            count_valori := 0;
            if(cleared_read = '1') then
                stato <= q_ready;
            else
                stato <= q0;
            end if;
            when q_ready => if(count_valori /= 0) then
                read_mem <= '1';
                end if;
                count_valori := count_valori + 1 mod X;
                stato <= q_ready2;
            when q_ready2 => read_mem <= '0';
                led <= valori_salvati;
                if(count < N-1) then
                    count := count + 1 mod N;
                    stato <= q_ready2;
                elsif(count_valori < X+1) then
                    count := 0;
                    stato <= q_ready;
                else
                    stato <= q0;
                end if;
            end case;
        . . .
end process;
end Behavioral;

```

Figure 56: Gestore Led

Lista di stati:

- Stato q0: è lo stato in cui si arriva dopo ogni segnale di RESET o dopo la visualizzazione completa dei valori in memoria. Vengono resettati i valori di count, count_valori e si rimane in attesa di un segnale di READ per poter passare allo stato q_ready.
- Stato q_ready: si confronta il valore di count_valori con 0 per poter stabilire se è la prima iterazione, in questo caso si aspetta che la macchina elabora i dati in ingresso per poi passare alla visualizzazione effettiva, altrimenti si alza il segnale di lettura della memoria. Si incrementa, poi, il valore di count_valori e si passa allo stato q_ready2.
- Stato q_ready2: si abbassa il segnale di lettura della memoria e si mostrano i risultati, attendendo un numero di impulsi di clock pari ad N tramite la variabile count, prima di procedere alla visualizzazione del risultato successivo. Si effettua, poi, un controllo per stabilire se il valore visualizzato è l'ultimo o meno tramite count_valori: se è così, allora si passa allo stato di q0; altrimenti si passa in q_ready.

6.3 Simulazione e Sintesi

Simulazione:

 


Figure 57: Simulazione Es.6

Sintesi su FPGA:

Per la sintesi su fpga sono stati inseriti i debouncer per i pulsanti di READ e RESET.

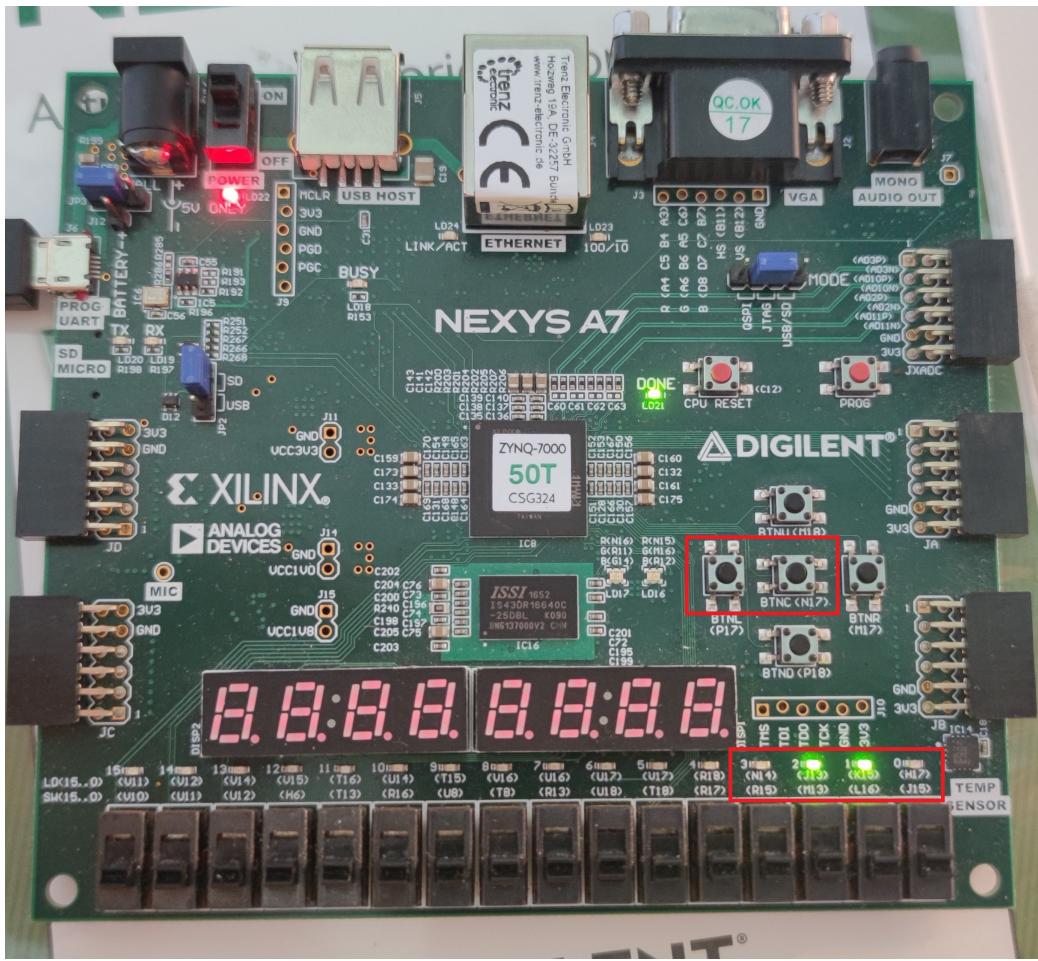


Figure 58: Sintesi Es.6

7 Esercizio 7 - Comunicazione Handshaking

7.1 Introduzione all'handshaking

Nella comunicazione tra due entità, generalmente, si individua un'entità che trasmette i dati, chiamata master, ed un'entità che riceve ed elabora i dati, chiamata slave. Per far interagire correttamente il master e lo slave bisogna prendere in considerazione 2 fattori: la presenza o meno di un criterio di asservimento e la definizione di un criterio di riferimento temporale. Quando l'entità slave è completamente asservita all'entità master, quest'ultima non deve preoccuparsi dell'istante di tempo in cui inviare i dati, dato che l'entità slave sarà sempre pronta a ricevere nuovi dati. In questo caso, quindi, non vi è la necessità di introdurre alcun segnale aggiuntivo per instaurare una comunicazione, ma basterà immettere i dati sul canale (al più si può pensare di utilizzare un segnale di strobe per evidenziare l'effettiva presenza dei dati). Tuttavia, non sempre tra 2 entità l'asservimento è assoluto, e dunque, bisogna assicurarsi che, quando l'entità master vuole iniziare una nuova trasmissione, l'entità slave sia a sua volta disponibile. Oltre ad un problema di asservimento, in genere, sussiste un problema di riferimento temporale, il quale nasce quando le 2 entità che devono interagire si trovano su 2 schede differenti, e dunque non possono essere fatte considerazioni sui riferimenti temporali. Infatti, anche se le 2 schede presentano clock isofrequenziali, non è detto che i riferimenti temporali siano analoghi, dato che questi possono variare per via alla fase iniziale. Al fine di risolvere queste problematiche e garantire una corretta comunicazione tra 2 entità, si utilizza un protocollo di comunicazione basato su handshaking, che nel senso letterale indica una “stretta di mano” prima di avviare la comunicazione, il quale si basa sull'ipotesi che sia sempre il master ad inviare dati sul canale.

Di un protocollo basato su handshaking vi sono più implementazioni, le quali differiscono per le modalità di inizio della comunicazione e, di conseguenza, per il numero di segnali trasmessi sul canale. Il protocollo più semplice è quello che prevede un segnale strobe da parte del master, che, come detto, evidenzia la presenza di dati sul canale, ed un segnale di risposta (generalmente chiamato di acknowledgment) da parte dello slave, il quale indica la corretta ricezione dei dati e può essere inviato sia appena ricevuti i dati, sia dopo la loro elaborazione. Una implementazione di questo tipo è utile per risolvere un problema di riferimento temporale, ma può non essere adatta a comunicazione prive di asservimento, per le quali generalmente si fa uso di

un protocollo basato su handshake interlacciato.

L'handshaking interlacciato prevede la verifica della disponibilità dello slave alla ricezione di nuovi dati, prima di immettere quest'ultimi sul canale. In tale implementazione, quando il master vuole inviare dei dati, prima invia un segnale di request allo slave, il quale, se disponibile, invia a sua volta un segnale di risposta. A questo punto parte la comunicazione. Un ulteriore protocollo di handshaking, definito semisincrono, viene utilizzato quando lo slave deve inviare un dato di risposta al master, e prevede un ulteriore segnale per indicare quando l'elaborazione è terminata ed il dato di risposta è effettivamente presente sul canale. Si parla di protocollo semi sincrono poiché, il master, vede il segnale solo in corrispondenza di un colpo di clock (un protocollo di questo tipo è generalmente implementato nella comunicazione tra il processore e la memoria cache).

Come detto all'inizio della trattazione, in genere il master e lo slave lavorano con 2 clock differenti: un protocollo di handshaking prevede che, la frequenza del riferimento temporale dello slave, sia N volte quella del master, in modo da riuscire a campionare il segnale ricevuto anche nel caso di sfasamenti del clock. Entrando ora nel merito dell'esercizio, si è deciso di implementare un protocollo con handshaking di tipo semisincrono.

Approccio Utilizzato

L'esercizio in esame prevede 2 sistemi, A e B, dove il sistema A deve inviare N valori al sistema B il quale, a sua volta, dovrà sommare tali valori a quelli contenuti in memoria per poi salvare il risultato in ulteriori locazioni della memoria stessa. Entrambi i sistemi sono stati definiti mediante un approccio strutturale, dove l'elemento principale è l'interfaccia dei 2 sistemi, la quale è responsabile dell'implementazione del protocollo di handshaking. Prima di passare alla descrizione dei 2 sistemi, nel paragrafo successivo verrà descritto il protocollo di handshaking implementato.

Descrizione Protocollo

Il protocollo di handshaking implementato prevede un segnale *r*, ovvero di request, alzato dal sistema A (il master), il quale indica la volontà di trasmettere dei dati, ed un segnale di *ris*, alzato dal sistema B (lo slave) in ricezione del segnale di request, che indica la disponibilità nel ricevere i dati e che rimarrà alto fino alla completa elaborazione di quest'ultimi. La variazione da 1 a 0 del segnale di *ris* indica, dunque, la completa elaborazione dei dati da parte dello slave e viene interpretata dal master come la possibilità di

inoltrare nuovi dati. L'handshake avviene prima della trasmissione di ogni dato. Vediamo ora come i 2 sistemi implementano tale protocollo.

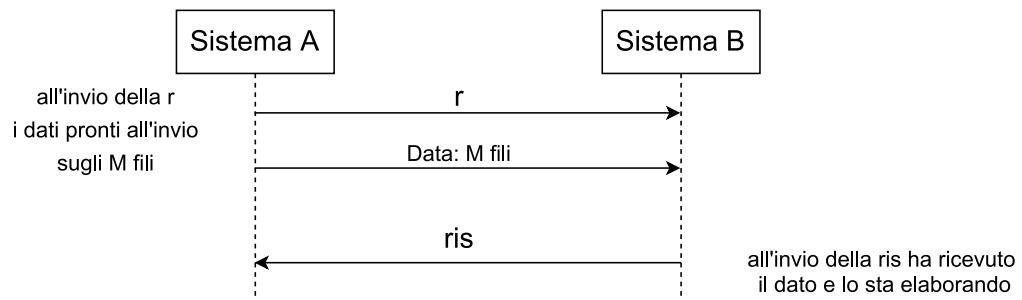
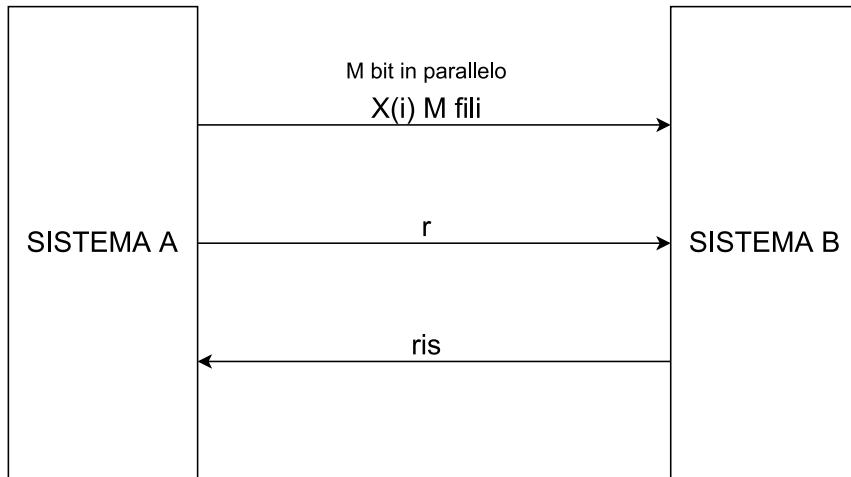


Figure 59: Schema Sistema Completo Es.7

7.2 Sistema A

Come precedentemente detto, il sistema A è stato definito tramite un approccio strutturale, utilizzando i seguenti componenti:

- Una memoria ROM dove vengono salvati i valori $X(i)$;
- Un'interfaccia per effettuare l'handshaking e la trasmissione;
- Un contatore che segna il numero di comunicazioni già avvenute.

L'interfaccia rappresenta la parte di controllo mentre il contatore e la rom compongono la parte operativa.

 


Figure 60: Schema Sistema A Es.7

Il sistema ripete la stessa sequenza di operazioni per ogni valore $X(i)$ contenuto in ROM.

Alla comunicazione i -esima, l'interfaccia invia un segnale di read per leggere il valore $X(i)$ puntato dal valore del contatore. Una volta letto il valore, l'interfaccia pone in uscita i dati per iniziare la nuova comunicazione e alza il segnale di R; abbassa tale segnale solo dopo l'arrivo del RIS. Finché RIS resta alto, il sistema A non può iniziare una nuova comunicazione, per questo rimane in attesa che il ricevitore finisca di elaborare i dati, cioè che RIS si abbassi. Appena RIS = 0 allora posso iniziare la nuova comunicazione $i+1$. Appena si raggiungono le N comunicazioni il segnale di DIV in uscita al contatore si alza e termina la comunicazione complessiva tra il sistema A e B dal lato del trasmettitore.

7.2.1 Unità Operativa A

Componente contatore:

```
entity contatore is
    Generic( N:integer);
    Port ( clk : in STD_LOGIC;
            ris : in std_logic;
            div : out STD_LOGIC:= '0';
            count: out std_logic_vector ( 0 to integer( ceil( log2(real(N) ) ) )-1 ) :=(others => '0'));
end contatore;
```

Figure 61: Entity Contatore

E' descritto come una macchina a stati che conta il numero di comunicazioni effettuate. A partire da un segnale di ris, il contatore conta quante volte questo si alza, ossia i fronti di salita:

1. q0 → stato in cui se il segnale in ingresso al contatore è basso allora resto in q0, altrimenti effettuo l'incremento del contatore in modulo N e mi sposto nello stato q1. Se raggiungo la fine del conteggio ossia count = N-1 allora alzo DIV (segnale di stop).
2. q1 → stato in cui aspetto che il segnale in ingresso si abbassi: se rimane alto, allora resto in q1, altrimenti passo in q0;

```
architecture Behavioral of contatore is
signal count_temp: std_logic_vector ( 1 to integer( ceil( log2(real(N) ) ) ) ) := (others => '0');
type state is (q0,q1);
signal stato_corrente: state:= q0;
begin
    process(clk)
    begin
        if( clk = '1' and clk'event) then
            case stato_corrente is
                when q0=> if(ris = '0') then stato_corrente <= q0;
                else stato_corrente <= q1;
                    if ( count_temp = N-1) then
                        div <= '1';
                        count_temp <= (others => '0');
                    else
                        div <= '0';
                        count_temp<=count_temp+1;
                    end if;
                end if;
                when q1=> if(ris = '1') then stato_corrente <= q1;
                else stato_corrente <= q0; end if;
                when others => stato_corrente <= q0;
            end case;
        end if;
    end process;
    count <= count_temp;
end Behavioral;
```

Figure 62: Architecture Contatore

Componente Rom:

```
entity ROM is
    Generic ( N: integer; M: integer);
    Port ( output : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to M-1):=(others => '0');
            read, clk: in STD_LOGIC ;
            count: in std_logic_vector ( 1 to integer( ceil( log2(real(N) ) ) ) );
    end ROM;
```

E' progettato come una semplice memoria, che sul fronte di salita del clock valuta il segnale di read: se questo è alto, pone in uscita il dato presente alla locazione indicata dal valore del counter.

```
architecture Behavioral of ROM is
type rom_type is array (0 to N-1) of std_logic_vector(0 to M-1);
signal ROM: rom_type:=( "0001",
                        "0010",
                        "0011",
                        "0100");
signal temp: std_logic_vector(0 to 3);
begin

mem: process(clk)
variable fine: integer:= integer(ceil(log2(real(N)) ));
begin
if(clk='1' and clk'event) then
    if(read ='1') then
        temp <= ROM(to_integer(unsigned(count(1 to fine))));
    end if;
end if;

end process;

output <= temp;

end Behavioral;
```

Figure 63: Architecture ROM

7.2.2 Unità di Controllo A

Componente interfaccia:

```
entity interfacciaA is
    generic( M: positive);
    Port (
        clk : in STD_LOGIC;
        ris : in STD_LOGIC;
        div : in STD_LOGIC;
        datain : in STD_LOGIC_VECTOR(0 to M-1):=(others => '0');
        r : out STD_LOGIC;
        read : out STD_LOGIC:='0';
        dataout : out STD_LOGIC_VECTOR(0 to M-1):=(others => '0'));
end interfacciaA;
```

Figure 64: Entity Interfaccia A Es.7

L'interfaccia è il componente che gestisce l'handshaking e la trasmissione dei dati sul canale. È stata progettata come una macchina a 7 stati, dove:

1. q0 → è lo stato iniziale, dove ci si ritrova prima della trasmissione oppure al termine. Per distinguere i 2 casi si utilizza il segnale di div in uscita dal contatore: quando è basso, indica che ancora non abbiamo trasferito il primo dato (dato che differenziamo la prima trasmissione dalle altre e, dunque, in q0 si valuta solo la prima), mentre, quando è alto, indica che tutti i dati sono stati trasmessi e si permane indefinitamente in q0. Quando il segnale di div è basso, si passa il q1 e viene alzato il segnale di read, in modo da leggere dalla memoria il valore da trasmettere.
2. q1 → viene abbassato il segnale di read, dato che deve durare solo 1 colpo di clock, al fine di evitare letture spurie in memoria. Si passa poi nello stato q2. Anche se può sembrare superfluo, lo stato q1 è necessario, per dare il tempo al componente memoria di porre in uscita il dato i-esimo.
3. q2 → siamo ora sicuri che il dato in uscita dalla memoria è quello corretto: possiamo dunque riporlo sul canale ed alzare il segnale r. Si passa ora nello stato q3.

4. $q_3 \rightarrow$ tale stato è sostanzialmente di attesa: finchè non si alza il segnale di ris in ingresso, si permane in q_3 . Quando invece tale segnale viene rilevato come alto, i dati sono stati acquisiti dal sistemaB e si può passare dunque allo stato q_4 .
5. $q_4 \rightarrow$ quando ci si ritrova in questo stato, si è sicuri che il sistemaB ha ricevuto i dati inviati: si abbassa dunque il segnale di r e si passa allo stato q_5 .
6. $q_5 \rightarrow$ tale stato è sostanzialmente analogo a q_0 , solo che viene utilizzato per le trasmissioni successive alla prima. Si valuta quindi il segnale di $div\ e$, se alto, si procede verso q_0 , altrimenti si alza il segnale di $read\ e$ e si procede verso q_6 . È bene notare che, tali controlli sul segnale di div , potevano essere fatti anche in q_4 ; tuttavia, dato che il contatore si incrementa sul segnale di ris in ingresso al sistema, si è preferito aggiungere uno stato per essere sicuri di vedere tale segnale stabile.
7. $q_6 \rightarrow$ se ci ritroviamo in questo stato, vuol dire che si deve procedere ad una trasmissione successiva alla prima. Per questo motivo si controlla il segnale di ris : se questo è basso, allora la precedente elaborazione è terminata e si può procedere ad inviare i nuovi dati, passando allo stato q_2 , mentre, se alto, si permane in q_6 in attesa che si abbassi.

```

architecture Behavioral of interfacciaA is
type state is (q0,q1,q2,q3,q4,q5,q6);
signal stato_corrente,stato_prossimo: state:= q0;
signal r_temp : std_logic := '0';
signal data_temp: STD_LOGIC_VECTOR(0 to M-1):=(others => '0');
begin
process(clk)
begin
if(clk = '1' and clk'event) then
    case stato_corrente is
        when q0 => if(div = '1') then
            stato_corrente <= q0;
        else
            stato_corrente <= q1;
            read <= '1';
        end if;
        when q1 => read <= '0';
            --data_temp <= datain;
            stato_corrente <= q2;
            --read <= '1';
        when q2=> data_temp <= datain;
            r_temp <= '1';
            stato_corrente <= q3;
        when q3=> if(ris = '0') then
            stato_corrente <= q3;
        else
            stato_corrente <= q4;
        end if;
        when q4 => r_temp <= '0';
            stato_corrente <= q5;
        when q5 => if(div = '1') then
            stato_corrente <= q0;
        else
            read <= '1';
            stato_corrente <= q6;
        end if;
        when q6 => read <= '0';
            --data_temp<= datain;
            if(ris = '0') then
                stato_corrente <= q2;
            else
                stato_corrente <= q6;
            end if;
        when others => stato_corrente <= q0;
    end case;
end if;
end process;

r <= r_temp;
dataout <= data_temp;

end Behavioral;

```

Figure 65: Architecture Interfaccia A Es.7

7.3 Sistema B

Il Sistema B è stato definito tramite un approccio strutturale, utilizzando i seguenti componenti:

- Un'interfaccia, la quale comunica con il sistema A, gestisce i segnali di r e ris e acquisisce i dati da elaborare;
- Un contatore per indicare la terminazione dei dati da ricevere;
- Una control unit, che ha il compito di effettuare le operazioni sui dati ricevuti e di salvarli in memoria;
- Una memoria unica con i dati da sommare a quelli ricevuti dal sistema A e ulteriori locazioni per salvare i risultati.

Anche per tale sistema, l'interfaccia rappresenta la parte di controllo mentre la memoria, il contatore e la control unit compongono la parte operativa. Il nome control-unit può risultare confusionale, ma è stato dato poiché elabora i dati e controlla il componente memoria.

SISTEMA B

 


Figure 66: Schema Sistema B Es.7

7.3.1 Unita Operativa B

Componente Control Unit:

```

)entity control_unit is
  Generic(M:positive);
  Port ( ab_control : in STD_LOGIC := '0';
         ab_interfaccia : out STD_LOGIC := '0';
         DataIn : in std_logic_vector(0 to M-1):=(others=> '0');
         read : out STD_LOGIC:='0';
         write : out STD_LOGIC:='0';
         Data_y : in std_logic_vector(0 to M-1):=(others=> '0');
         Data_sum : out std_logic_vector(0 to M-1);
         clk : in STD_LOGIC);
)end control_unit;

```

Figure 67: Entity Control Unit

La control unit è responsabile dell'elaborazione dei dati ricevuti e della collocazione dei risultati all'interno della memoria. Anch'essa è stata definita come una macchina a stati, dove:

1. q0 → è lo stato in cui la macchina permane fino alla ricezione del primo dato da elaborare, rimanendo in attesa della variazione da 0 a 1 del segnale di ab_control modificato dall'interfaccia. Quando rileva tale variazione passa allo stato q1 ed abbassa l'ab_interfaccia.
2. q1 → in tale stato si ripone il segnale di read a 1 e si passa allo stato q2.
3. q2 → dato che il segnale di read si vuole che duri un singolo colpo di clock, in questo stato viene abbassato e si passa poi allo stato q3.
4. q3 → in tale stato si è sicuri che i dati da elaborare sono entrambi disponibili e corretti, motivo per cui vengono immagazzinati come unsigned all'interno di appositi signal, tramite i quali si eseguirà poi una operazione di somma. In questo stato si pone a 1 il segnale di ab_interfaccia, il quale verrà letto al colpo di clock dopo dall'interfaccia che abbasserà il segnale di ris. Anche se l'elaborazione non è del tutto terminata, si inizia a dare tale segnale dato che al colpo di clock dopo si avrà effettivamente la completa elaborazione e, comunque, il segnale ab_interfaccia verrà rilevato al colpo di clock successivo. Si passa infine allo stato q4.
5. q4 → viene alzata la write e posto sul segnale s il valore della somma, il quale verrà salvato nella memoria; si pone inoltre a 0 il segnale di ab_interfaccia. Quest'ultima operazione può risultare ambigua, dato

che porre a 0 tale segnale vuol dire disabilitare l'interfaccia, che in questo caso però deve essere attiva e pronta a ricevere ed inoltrare nuovi dati. Ciò che è bene notare, però, è che l'interfaccia valuta il segnale di ab_interfaccia solo in alcuni stati e, la variazione di tale segnale permette comunque di proseguire verso alcuni stati, ma la mette in attesa negli stati in cui è giusto che l'interfaccia si fermi una volta ricevuti i dati. Stiamo sostanzialmente dicendo all'interfaccia che, quando arriverà nuovamente in uno di quegli stati dovrà fermarsi e non che in generale non deve lavorare. Si passa infine allo stato q5.

6. q5 → tale stato ha sostanzialmente lo stesso scopo dello stato q4 nell'interfaccia, ovvero quello di replicare lo stato q0 quando però non si è al primo dato da elaborare. Le operazioni sono dunque analoghe a quelle dello stato q0, con l'aggiunta della variazione da 1 a 0 del segnale di write, il quale, come il segnale di read, deve durare 1 colpo di clock.

```

architecture Behavioral of control_unit is
type state is (q0,q1,q2,q3,q4,q5);
signal stato_corrente: state:= q0;
signal a,b: unsigned(0 to M-1):=(others =>'0');
signal temp_read,temp_write: std_logic:= '0';
signal sum_temp: unsigned(0 to M-1):= (others =>'0');
begin

process(clk)
begin
if(clk='1' and clk'event) then
    case stato_corrente is
        when q0 => if(ab_control ='0') then
                    stato_corrente <= q0;
            else
                    stato_corrente <= q1;
                    ab_interfaccia<='0';
            end if;

        when q1 => temp_read <= '1';
                    stato_corrente <= q2;

        when q2 => temp_read <= '0';
                    stato_corrente <= q3;

when q3 => a <= unsigned(DataIn);
            b <= unsigned(Data_y);
            stato_corrente <= q4;
            ab_interfaccia<='1';
|  

when q4 => sum_temp <= (a + b);
            temp_write<='1';
            ab_interfaccia<='0';
            stato_corrente <= q5;

when q5 => temp_write<='0';
            if(ab_control ='0') then
                stato_corrente <= q5;
            else
                stato_corrente <= q1;
            end if;

when others => stato_corrente <= q0;
    end case;
end if;
end process;
read <= temp_read;
write <= temp_write;
Data_sum <= std_logic_vector(sum_temp(0 to M-1));
end Behavioral;

```

Figure 68: Entity Control Unit

Componente Counter:

Tale contatore è impostato sul fronte di salita del clock e incrementa solo quando il segnale di ab_interfaccia si alza, ovvero quando è terminata l'elaborazione del dato. Siccome tale segnale si alza un colpo di clock prima dell'effettiva terminazione, è stato introdotto un blocco di delay per salvare i valori nella giusta locazione di memoria.

Tale componente è analogo al contatore utilizzato nel sistema A, ovvero progettato come una macchina a stati; varia solamente il segnale che riceve in ingresso.

Componente Memoria:

```
entity MemoriaB is
  Generic(N:positive; M:positive);--N è il numero di locazioni delle Y, la memoria totale sarà quindi 2N
  Port (clk: in std_logic;
        read, write: in std_logic:='0';
        ready: out std_logic;
        Data_read: out std_logic_vector(0 to M-1):=(others=> '0');
        Data_write: in std_logic_vector(0 to M-1):=(others =>'0');
        counter_value: in std_logic_vector ( 1 to integer( ceil( log2(real(N) ) ) ) );
  end MemoriaB;
```

Tale componente è stato descritto in modo comportamentale ed è uguale al componente utilizzato nell'esercizio 5. Tuttavia, per completezza, riportiamo nuovamente la sua implementazione.

```
architecture Behavioral of MemoriaB is
  type memoria is array (0 to 2*N-1) of std_logic_vector(0 to M-1);
  signal mem: memoria :=("0001",
                         "0010",
                         "0011",
                         "0100",
                         "0000",
                         "0000",
                         "0000",
                         "0000");
  signal temp_Data_read:std_logic_vector(0 to M-1):=(others=> '0');
begin
  process(clk)
    variable fine: integer:= integer(ceil(log2(real(N))));
  begin
    if(clk='1' and clk'event) then
      if(read='1') then
        temp_Data_read<= mem(to_integer(unsigned(counter_value(1 to fine))));
      elsif(write ='1') then
        mem(to_integer(unsigned(counter_value(1 to fine)))+N)<= Data_write;
      end if;
    end if;
  end process;
  Data_read <= temp_Data_read;
end Behavioral;
```

Figure 69: Architecture Memoria B

7.3.2 Unità di controllo B

Componente Interfaccia: L'interfaccia è stata definita come una

```
entity interfacciaB is
  Generic( M: positive);
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
         r : in STD_LOGIC;
         ris : out STD_LOGIC;
         DataIn : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to M-1) := (others =>'0');
         DataOut : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to M-1) := (others =>'0');
         div : in STD_LOGIC;
         ab_control : out STD_LOGIC := '0';
         ab_interfaccia : in STD_LOGIC := '0');
end interfacciaB;
```

Figure 70: Interfaccia B

macchina a 5 stati, dove:

1. q0 → E' lo stato in cui si trova l'interfaccia prima di ricevere il primo dato da elaborare. In questo stato, si attende la variazione del dato in input r, ricevuto dal sistema A, la cui variazione da 0 a 1 indica la disponibilità dei dati da elaborare. Finché r è basso, l'interfaccia permane in q0 e, quando rileva la variazione sul fronte di salita del clock, acquisisce i dati, alza il segnale di ris in uscita (il quale viene visto dal sistema A ed è indice che i dati sono stati prelevati e che l'elaborazione di B è iniziata) ed abilita il segnale di ab_control, che mette in attesa l'interfaccia stessa durante l'elaborazione dei dati da parte della control unit. Passa infine nello stato q1.
2. q1 → In tale stato l'interfaccia permane finché non vede una variazione da 0 a 1 del segnale ab_interfaccia, il quale viene fatto variare dalla control unit una volta terminata l'elaborazione dei dati ricevuti. Quando viene rilevata la variazione su tale segnale, l'interfaccia abbassa il segnale ab_control, disabilitando così la control unit fino alla ricezione di nuovi dati. Passa infine nello stato q2.
3. q2 → La prima operazione che si effettua in questo stato è la valutazione del segnale r, verificando se questo è ancora alto o meno. Tale operazione potrebbe risultare inutile, dato che il sistema A abbassa

tale segnale nel momento in cui vede il segnale di ris alzarsi, ma così non è. Bisogna ricordare infatti che il sistema B lavora in genere con un clock a frequenza maggiore (o semplicemente con fase diversa) e potrebbe quindi svolgere le operazioni in maniera molto rapida e non dare il tempo al sistema A di abbassare tale segnale. Se non venisse effettuato tale controllo, negli stati successivi si potrebbe interpretare il segnale di r pari ad 1 come indice di nuova trasmissione, portando alla rielaborazione di dati già processati.

L'interfaccia pertanto rimane in tale stato finché non rileva una variazione da 1 a 0 del segnale di r; quando tale segnale varia, abbassa il segnale di ris e passa nello stato q3.

Valutare il segnale r prima di abbassare quello di ris risolve inoltre un altro problema: dato che il segnale di ris viene valutato dal sistema A, così facendo, si fa in modo che duri almeno 1 colpo di clock di A, in modo che quest'ultimo possa rilevarne le variazioni, indipendentemente dal numero di operazioni effettuate dal sistema B.

4. q3 → Tale stato è il responsabile del controllo dei dati rimanenti da elaborare. Se il segnale di div in uscita dal contatore è alto, allora vuol dire che il dato appena elaborato era l'ultimo e l'interfaccia torna dunque nello stato q0. In caso contrario si procede verso lo stato q4.
5. q4 → Questo stato è sostanzialmente l'analogo dello stato q0, ma quando si sono già ricevuti dei dati. È necessario introdurre questo tipo di stato per effettuare un controllo sul numero di elaborazioni effettuate per determinare la terminazione di esse.

```

architecture Behavioral of interfacciaB is
type state is (q0,q1,q2,q3,q4);
signal stato_corrente: state:= q0;
signal ris_temp,temp_ab_control : std_logic := '0';
signal temp_dataIn:STD_LOGIC_VECTOR (0 to M-1):= (others =>'0');
begin
begin
process(clk)
begin
if(clk='1' and clk'event) then
case stato_corrente is
when q0 => if(r='0') then
stato_corrente <= q0;
else
stato_corrente <= q1;
temp_ab_control <= '1';
ris_temp<= '1';
temp_dataIn <= DataIn;
end if;
when q1 => if(ab_interfaccia='0') then
stato_corrente <= q1;
else
temp_ab_control <= '0';
stato_corrente <= q2;
end if;

when q2 => if (r='0') then
ris_temp <= '0';
stato_corrente <= q3;
else
stato_corrente <= q2;
end if;
when q3 => if(div='0') then
stato_corrente <= q4;
else
stato_corrente <= q0;
end if;
when q4 => if(r='0') then
stato_corrente <= q4;
else
stato_corrente <= q1;
temp_ab_control<= '1';
ris_temp<= '1';
end if;
when others => stato_corrente <= q0;
end case;
end if;
end process;

ab_control <= temp_ab_control;
DataOut <= DataIn;
ris <= ris_temp;
end Behavioral;

```

Figure 71: Architecture Interfaccia B Es.7

7.4 Considerazioni Finali

Per come è stato implementato, il protocollo è efficiente con $f_B = N \cdot f_A$ per ogni valore di N (si da per scontato che il clock di B permette l'assestamento dei segnali in 1 colpo di clock).

In questo modo, non serve che il componente master ed il componente slave si accordino sulle frequenze da utilizzare.

Nel caso in cui siano noti i riferimenti temporali dei 2 componenti, possono essere ridotti il numero di stati delle interfacce di A e di B.

Simulazione:

Così come richiesto, è stata effettuata una simulazione del funzionamento del protocollo, con una frequenza $f_B = 2 \cdot f_A$:

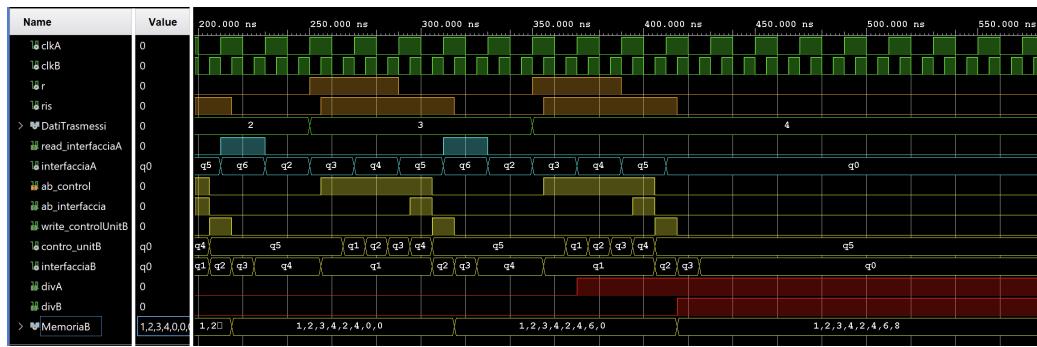
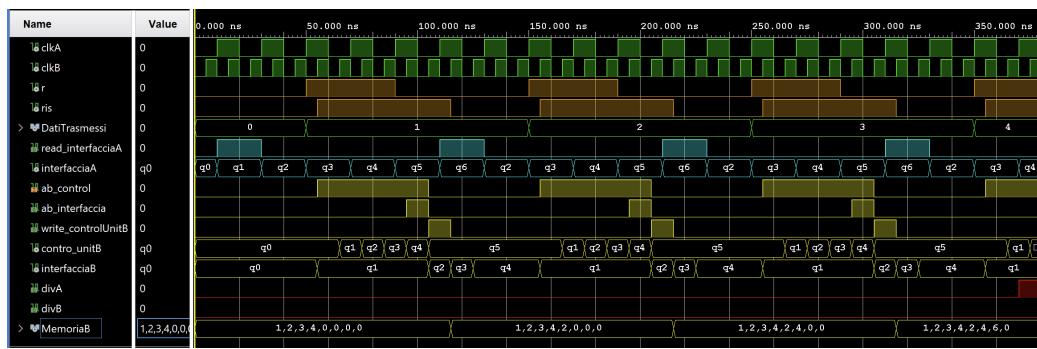


Figure 72: Simulazione Es.7

8 Esercizio 8 - Processor

A partire dall'implementazione fornita di un processore operante secondo il modello IJVM:

- a. Si proceda all'analisi dell'architettura mediante simulazione e si approfondisca lo studio del suo funzionamento per due istruzioni a scelta,
- b. Si modifichi un codice operativo a scelta, documentando tutte le modifiche effettuate,
- c. (opzionale) si descriva il funzionamento del processore in merito alle istruzioni di input/output,
- d. (solo ove possibile) si sintetizzi il processore su FPGA.

8.1 Introduzione a IJVM

E' un linguaggio di livello macchina, semplificazione dell'Instruction Set Architecture JVM. La semplificazione consiste nell'utilizzo di sole operazioni su interi. L'IJVM organizza la memoria suddividendola in:

- Constant Pool: area che non permette la scrittura da parte del programma IJVM. I dati qui caricati (costanti, puntatori e stringhe), possono essere scritti solamente quando il programma è portato in memoria ed è accessibile tramite il registro Constant Pool Pointer;
- Local Variable Frame: area dove vengono inserite le variabili locali al programma ed i parametri relativi ad esso. L'indirizzo relativo all'inizio di quest'area è gestito tramite il registro LV;
- Stack degli operandi: è localizzato al di sopra del Local Variable Frame e permette di gestire gli operandi durante un'operazione. È accessibile tramite il registro SP, il quale punta sempre all'ultima locazione inserita nello stack;
- Method Area: area in cui risiedono i programmi IJVM da eseguire. Quest'area della memoria viene gestita come un array di byte, mentre tutte le precedenti sono gestite come array di parole da 4 byte.

Per i registri LV,SP e CPP, indicare un offset equivale quindi ad indicare uno spiazzamento di 32 bit, mentre per il PC equivale ad indicare uno spiazzamento di 8 bit.

 


Figure 73: Memoria IJVM

Le istruzioni IJVM sono a lunghezza variabile in base alla presenza di operandi o altri parametri; in generale possono occupare da 8 bit a 24 bit e vengono dunque memorizzate nella Method Area in locazioni contigue. Il primo byte di ogni istruzione è il Codice Operativo, ossia un indirizzo che verrà utilizzato per mappare l'istruzione IJVM con l'indirizzo start del microprogramma contenuto nella control_store del processore.

Esempi di istruzioni IJVM:

Hex	Mnemonic	Meaning
0x10	BIPUSH <i>byte</i>	Push byte onto stack
0x59	DUP	Copy top word on stack and push onto stack
0xA7	GOTO <i>offset</i>	Unconditional branch
0x60	IADD	Pop two words from stack; push their sum
0x7E	IAND	Pop two words from stack; push Boolean AND
0x99	IFEQ <i>offset</i>	Pop word from stack and branch if it is zero
0x9B	IFLT <i>offset</i>	Pop word from stack and branch if it is less than zero
0x9F	IF_ICMPEQ <i>offset</i>	Pop two words from stack; branch if equal
0x84	IINC <i>varnum const</i>	Add a constant to a local variable
0x15	ILOAD <i>varnum</i>	Push local variable onto stack
0xB6	INVOKEVIRTUAL <i>disp</i>	Invoke a method
0x80	IOR	Pop two words from stack; push Boolean OR
0xAC	IRETURN	Return from method with integer value
0x36	ISTORE <i>varnum</i>	Pop word from stack and store in local variable
0x64	ISUB	Pop two words from stack; push their difference
0x13	LDC_W <i>index</i>	Push constant from constant pool onto stack
0x00	NOP	Do nothing
0x57	POP	Delete word on top of stack
0x5F	SWAP	Swap the two top words on the stack
0xC4	WIDE	Prefix instruction; next instruction has a 16-bit index

Figure 74: Istruzioni IJVM

Il processore MIC-1:

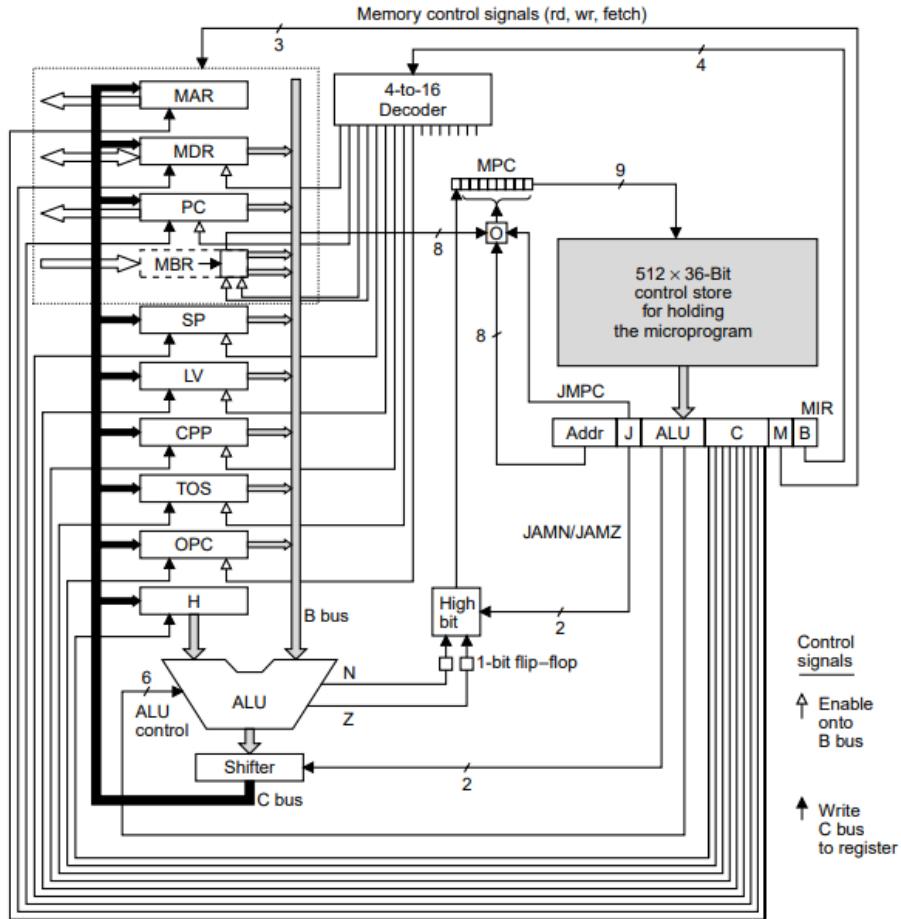


Figure 75: Processore MIC-1

E' una macchina a stack, ossia che non utilizza registri general purpose (ad esempio di tipo indirizzo o dato), ma le istruzioni presentano operandi contenuti in uno stack allocato nella memoria principale. Il processore MIC-1 è organizzato in parte operativa e parte di controllo.

8.2 Parte operativa

La parte operativa realizza il datapath dell'architettura ed è composto da registri a 32 bit, 3 bus, ALU e shifter, come mostrato in figura:

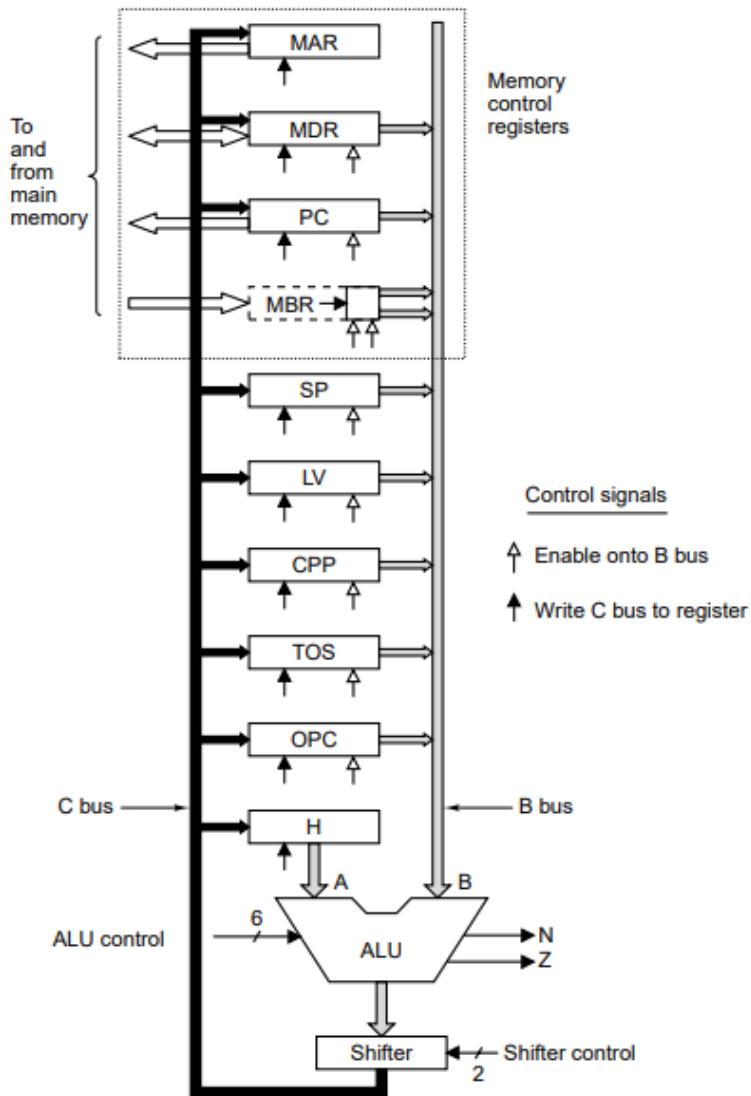


Figure 76: Datapath Processore

Comunicazione in memoria:

La comunicazione in memoria differisce in tempificazione se si tratta di una read o di una write. In particolare nel caso della write, nello stesso periodo di clock avviene sia l'acquisizione sulle linee dell'indirizzo che del dato da scrivere in memoria, mentre nel caso della read è necessario un colpo di clk in più per la presentazione del dato in uscita alla memoria.

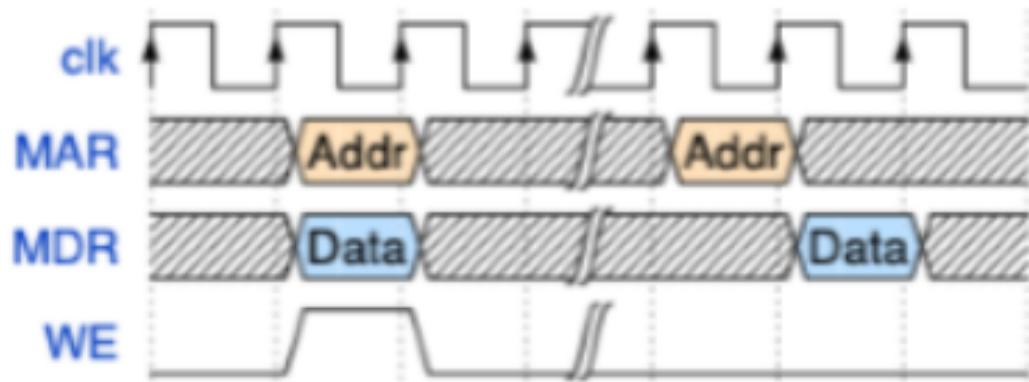


Figure 77: Tempificazione Memoria

I registri utilizzati per la comunicazione in memoria si suddividono in coppie:

- MAR-MDR: Quest'interfaccia è relativa alle aree di memoria accessibili in parole di 4 byte (Constant Pool, Local Variable, Stack). Questa consente di specificare l'indirizzo in memoria in MAR a partire dal quale leggere o scrivere 4 byte consecutivi nel MDR.
- PC-MBR: Quest'interfaccia è relativa all'area di memoria in cui è contenuto il programma, la quale è accessibile in parole da 1 byte (Method Area). Questa consente di specificare l'indirizzo in memoria in PC a partire dal quale leggere 1 byte ponendolo nel MBR. Ciò significa che se un'istruzione prevede di specificare sia il codice operativo, che un operando, allora verrà prelevato prima il codice operativo e poi l'operando; le microprocedure sono realizzate tenendo conto proprio di questa modalità di comunicazione della memoria dell'interfaccia PC-MBR.

Bus:

L'unità operativa dispone di tre bus con parallelismo a 32 bit:

- A: per utilizzare un secondo operando ed effettuare le operazioni in ALU;
- B: è utilizzato per effettuare la lettura dai registri;
- C: utilizzato per la scrittura dei registri;

ALU:

L'ALU ha due ingressi: A, collegato direttamente al registro tampone H, e B collegato al bus B. Per poter definire l'operazione da effettuare a partire dagli operandi si utilizza una stringa di segnali di controllo di 6 bit. Inoltre, quando il risultato passa nello shifter, vi sono ulteriori 2 segnali che permettono di effettuare lo shift di quest'ultimo, prima che venga posto sul bus C.

8.3 Parte di controllo

E' realizzata tramite una memoria di sola lettura, detta control store, un microPC ed un microIR. La control store memorizza tutti i microprogrammi relativi alle istruzioni del set IJVM, allocandoli in memoria all'indirizzo corrispondente al codice operativo dell'istruzione. Ad ogni ciclo di clk, viene continuamente letta dalla control store la microistruzione all'indirizzo puntato dal mPC.

Il formato delle microistruzioni è dato dalla seguente figura:

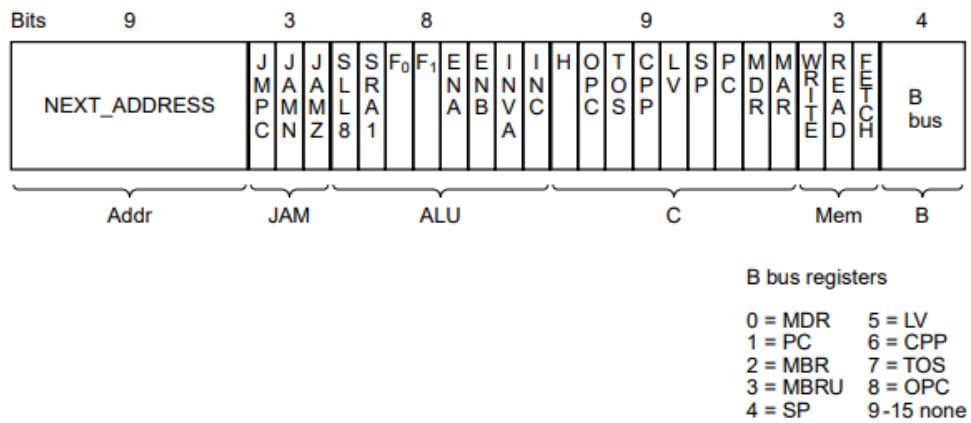


Figure 78: Formato Microistruzione

Ogni microistruzione è legata alla successiva tramite i bit di NEXT_ADDRESS e i bit di salto JAM. È necessario effettuare questo concatenamento delle microistruzioni poiché, quelle relative allo stesso microprogramma, potrebbero non essere salvate in locazioni contigue della control_store (si pensi a POP e DUP). Oltre a questo concatenamento è possibile che ci sia la presenza dei salti in base al tipo di microistruzione (ad esempio quando vengono utilizzati i costrutti if, else e goto).

In particolare, se JAM = "000", allora mPC = NEXT_ADDRESS, altrimenti, se almeno uno dei flag di salto è alto, occorre calcolare il nuovo mPC:

- JAMN = 1: il bit più significativo di mPC viene messo in OR con il flag N dell'ALU (risultato negativo in uscita).

- JAMZ = 1: il bit più significativo viene messo in OR con il flag Z dell'ALU (risultato nullo in uscita).
- JAMC = 1: gli 8 bit meno significativi di NEXT_ADDRESS sono messi in OR con MBR. In questo modo ottengo un salto di un valore pari a quello contenuto in MBR.

Per caricare la prossima microistruzione è necessario che trascorra un certo intervallo di tempo, necessario al caricamento del nuovo mPC. Il ciclo di clock inizia sul fronte di discesa in cui è disponibile il nuovo valore del mPC, il quale è stato caricato sul fronte di salita dello stesso impulso di clock. E' necessario scegliere una frequenza adeguata del clock, in modo tale che tutti i ritardi dovuti ai vari componenti del datapath siano contenuti e quindi i segnali sui bus si stabiliscano.

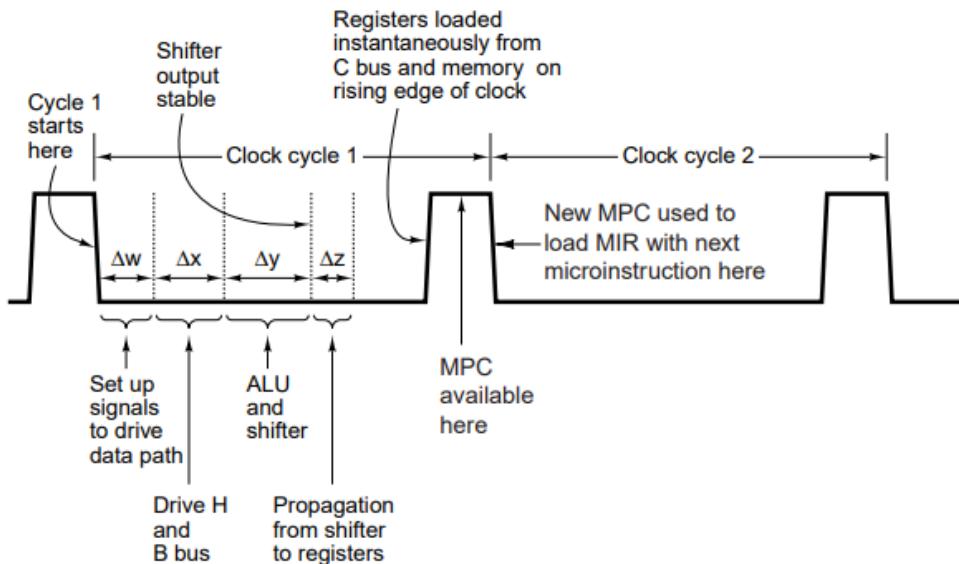


Figure 79: Timing Clock

Flusso di esecuzione delle istruzioni:

Il processore MIC-1 dispone del set di istruzioni relative all' Integer Java Virtual Machine e sfrutta la logica microprogrammata, ovvero realizza ogni istruzione tramite un microprogramma.

Per innescare l'esecuzione di un programma assembler è necessario effettuare prima la traduzione da assembler a microassembler e poi da microassembler a parole di controllo.

A partire dal set di istruzioni IJVM, l'assemblatore Java effettua la corrispondenza tra le istruzioni ed i microprogrammi, i quali verranno tradotti dal microassemblatore MAL in sequenze di segnali di controllo rispetto all'architettura MIC-1. Tutte le sequenze generate vengono inserite all'interno della control_store del processore.

Una volta scritto il programma in AJVM, tutte le istruzioni IJVM sono tradotte in sequenze di bit che contengono il codice operativo dell'istruzione, ovvero l'indirizzo start del microprogramma contenuto nella control_store del processore, ed eventuali operandi. Il programma tradotto viene poi inserito nella memoria del sistema.

Flusso di esecuzione di esempio:

```
.main
.var
a
.endvar
BIPUSH 0xA
BIPUSH 0xE
IADD
ISTORE a
HALT // HALT is a no operand instruction but translates as a GOTO (short
value)
.endmethod
```

Per ogni programma vengono eseguite le microprocedure seguenti:

1. Viene prima eseguita la routine mic1_entry, la quale inizializza i registri del datapath ed inizializza la memoria locale del programma.
2. Viene inizializzato il valore a cui punta LV, il quale contiene l'indirizzo di memoria da cui deve partire lo stack pointer, ossia dopo l'allocazione di memoria per le variabili locali.
3. Viene poi eseguita la procedura main, ed inizia l'effettivo programma.

Flusso di esecuzione BIPUSH:

4. Si effettua il push dell'operando 0xA sullo stack. L'op. bipush prevede:
 - 4.1 Lo spostamento del puntatore SP una cella di memoria in avanti. Il nuovo valore di SP viene poi assegnato al registro MAR;
 - 4.2 Fetch della 2a parte dell'istruzione (operando 0xA);
 - 4.3 Pone in MDR il valore estratto 0xA ed effettua la scrittura in memoria all'indirizzo MAR, ovvero in cima allo stack;
 - 4.4 Go to main
5. Si effettua il push dell'operando 0xE sullo stack. L'op. bipush è analoga.

Flusso di esecuzione IADD:

6. Si effettua l'operazione di IADD, la quale prende gli ultimi due valori nello stack (ossia quello in cima allo stack e quello immediatamente precedente) ed effettuare la somma tra i due, ponendola nello stack alla posizione del primo operando.
 - 6.1 Decremento lo stack pointer per puntare al valore 0xA, lo assegno a MAR ed effettuo la lettura (in MDR avrò 0xA)
 - 6.2 Il registro tampone viene assegnato con il valore in cima allo stack (H = TOS);
 - 6.3 Effettuo la somma tra H e MDR e la pongo in MDR. Tale somma è assegnata al registro TOS dato che la cima dello stack è cambiata. Infine viene effettuata la write del risultato sullo stack alla posizione puntata dal registro MAR.

6.4 Go to main

Flusso di esecuzione ISTORE:

7. si effettua l'operazione di ISTORE, la quale memorizza nella memoria locale del programma il valore dell'operazione.

7.1 $H = LV$

7.2 In MAR viene inserito l'indirizzo della locazione di memoria nella quale sarà effettuata la store. Tale locazione è ricavata dalla somma tra MBRU (unsigned perchè MBR è un registro a 8 bit ed è necessario che abbia spiazzamento a 32 bit, in modo da essere un indirizzo di memoria) ed il registro H, che contiene il valore di LV.

7.3 Si inserisce in MDR il valore che si vuole scrivere in memoria locale, ossia quello della cima dello stack, contenente la somma, e si effettua la scrittura all'indirizzo puntato da MAR.

7.4 Si decrementa lo stack pointer effettuando una pop della somma, si legge il nuovo valore da inserire nel TOS e lo si pone in MDR.

7.5 Si effettua la fetch per spostarsi all'istruzione successiva, poichè l'istruzione ISTORE necessita di due fetch per poter essere eseguita completamente: una per saltare all'operando ed una per andare all'istruzione successiva (questa viene fatta nel main).

7.6 Go to main

8.4 Analisi delle istruzioni IADD e ISTORE

8.4.1 Istruzione IADD

iadd = 0x65:

$MAR = SP = SP - 1; rd$
 $H = TOS$
 $MDR = TOS = MDR + H; wr; goto main$

La traduzione in segnali di controllo, rispetto al formato delle microistruzioni descritto precedentemente, è la seguente:

Microistruzione 1: $MAR = SP = SP - 1; rd$

next_address: 102
jmp: 000
alu: 00110110
bus C: 000001001
mem: 010
bus B: 0100

Microistruzione 2: $H = TOS$

next_address: 103
jmp: 000
alu: 00010100
bus C: 100000000
mem: 000
bus B: 0111

Microistruzione 3: $MDR = TOS = MDR + H; wr; goto main$

next_address: 6
jmp: 000
alu: 00111100
bus C: 001000010
mem: 100
bus B: 0000

SIMULAZIONE IADD

Programma AJVM associato:

```
.main
.var
a
.endvar
BIPUSH 0xA
BIPUSH 0xE
IADD
HALT // HALT is a no operand instruction but translates as a GOTO (short
value)
.endmethod
```

9 Esercizio 9 - Interfaccia UART

10 Esercizio 10 - Switch Multistadio

11 Esercizio 11 - Divisore Restoring

12 Esercizio 12 - Interfaccia VGA

List of Figures

1	Mux 4:1	3
2	Mux 4:1 Dataflow	3
3	Mux 16:1	4
4	Mux 16:1 Dataflow	5
5	Mux 16:1 Testbench	6
6	Mux 16:1 Simulazione	7
7	Demux 1:4 Dataflow	8
8	Rete 16:1	8
9	Rete 16:4 Structural	9
10	Rete 16:4 Testbench	10
11	Rete 16:4 Simulazione	10
12	Costraints	11
13	Rete 16:4 Analysis	11
14	Codice Arbitro	14
15	Codice Encoder 10:4	15
16	Codice Encoder Complessivo	16
17	Display Segment	17
18	Codice Display Manager	18
19	Codice Sistema Completo	19
20	Codice Testbench	20
21	Simulazione Encoder	21
22	Codice Sistema Pt1	23
23	Codice Sistema Pt2	25
24	Debouncer	26
25	Codice filtro modo	27
26	Codice gestore modo	28
27	Codice riconoscitore	30
28	Simulazione riconoscitore	30
29	Entity Shift Bidirezionale	31
30	Architecture Shift Register Bidirezionale	32
31	Entity Flip Flop D	33
32	Architecture Flip Flop D	34
33	Mux 2:1	35
34	Generate FFD	36
35	Progetto Completo Esercizio 1	37
36	Simulazione Shift Register	38

37	Entity Contatore	39
38	Architecture Contatore	39
39	Entity Sistema Contatori	40
40	Struct Sistema Contatori	41
41	Wait Block	42
42	Gestore set	43
43	Architecture Gestore set	44
44	Convertitore per display	46
45	Entity Gestore modo	46
46	Architecture Gestore modo	48
47	Entity Memoria	49
48	Architecture Memoria	50
49	Schema Completo Esercizio 5	50
50	Sistema Complessivo	52
51	Tester	52
52	Gestore Read	53
53	ROM	54
54	Delay Block	55
55	Memoria Esterna	56
56	Gestore Led	57
57	Simulazione Es.6	58
58	Sintesi Es.6	59
59	Schema Sistema Completo Es.7	62
60	Schema Sistema A Es.7	63
61	Entity Contatore	64
62	Architecture Contatore	64
63	Architecture ROM	65
64	Entity Interfaccia A Es.7	66
65	Architecture Interfaccia A Es.7	68
66	Schema Sistema B Es.7	69
67	Entity Control Unit	70
68	Entity Control Unit	72
69	Architecture Memoria B	73
70	Interfaccia B	74
71	Architecture Interfaccia B Es.7	76
72	Simulazione Es.7	77
73	Memoria IJVM	79
74	Istruzioni IJVM	79

75	Processore MIC-1	80
76	Datapath Processore	81
77	Tempificazione Memoria	82
78	Formato Microistruzione	84
79	Timing Clock	85