

## Contents

1	Esercizio 1 - Multiplexer	2
2	Esercizio 2 - Encoder BCD	5
3	Esercizio 3 - Riconoscitore di Sequenze	6
4	Esercizio 4 - Shift Register	7
5	Esercizio 5 - Cronometro	8
6	Esercizio 6 - Sistema di Testing	9
7	Esercizio 7 - Comunicazione con Handshaking	10
8	Esercizio 8 - Processor	11
9	Esercizio 9 - Interfaccia UART	12
10	Esercizio 10 - Switch Multistadio	13
11	Esercizio 11 - Divisore Restoring	14
12	Esercizio 12 - Interfaccia VGA	15

## 1 Esercizio 1 - Multiplexer

L'esercizio 1.1 richiede la rappresentazione di un multiplexer 16:1 tramite la composizione di multiplexer 4:1, quindi definiamo il module del componente mux\_4\_1 definito in modo Dataflow, e poi per le proprietà della modularità definiamo il module mux\_16\_1 come composizione dei precedenti, tramite il costrutto *for..generate*.

Il multiplexer 4:1 ha come ingressi quattro bit, identificati col vettore a(0 to 3), e  $\lceil \log_2(n) \rceil$  segnali di abilitazione, dove n è il numero di segnali di ingresso. In questo caso, quindi, due segnali di abilitazione ed uno di uscita.

 


Figure 1: Mux 4:1

Il codice in VHDL per descrivere il comportamento di questo componente è il seguente:

```
architecture DataFlow of mux_4_1 is
begin
    o <= a(0) when s = "00" else
        a(1) when s = "01" else
        a(2) when s = "10" else
        a(3) when s = "11" else
        '-';
end DataFlow;
```

Figure 2: Mux 4:1 Dataflow

Composto da un costrutto *when...else* che suddivide i diversi casi e gestisce anche tutti i casi non definiti con l'ultima clausola *else* senza alcuna condizione.

Definito l'elemento base del progetto, si passa a comporre il multiplexer 16:1 tramite un approccio strutturale, nel quale generiamo cinque mux\_4\_1: i primi quattro avranno gli ingressi interfacciati con l'esterno e, tramite segnali interni, le loro uscite sono collegate come ingressi dell'ultimo multiplexer che

costituisce l'uscita del sistema. La macchina completa presenta quindi 16 segnali di ingresso, 4 segnali di selezione ed un unico segnale di uscita:

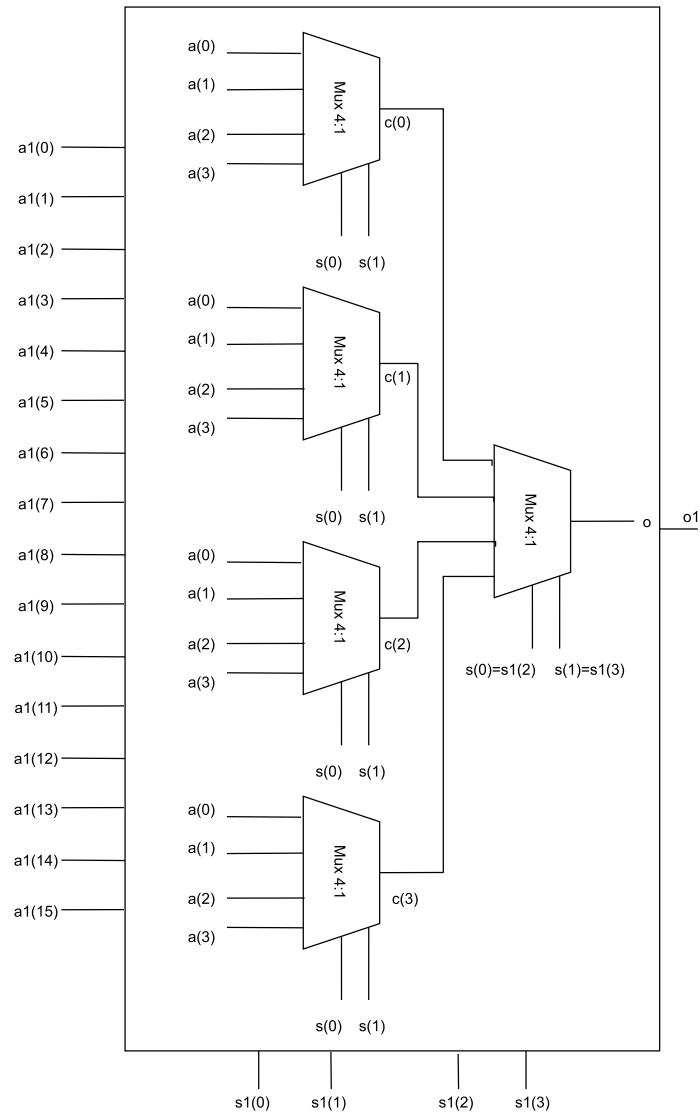


Figure 3: Mux 16:1

Lo schema sopra rappresentato è tradotto in linguaggio VHDL dal seguente codice, dove l'entità `mux_16_1` è rappresentata con approccio strutturale e, tramite i segnali interni `c(0 to 3)`, colleghiamo le uscite parziali dei primi quattro `mux_4_1`, identificati con la label `mux_4_1_in`, con i quattro ingressi dell'ultimo `mux_4_1`, identificato con la label `mux_4_1_fin`.

```

entity mux_16_1 is
  Port ( a1 : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 15);
         s1 : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);
         o1 : out STD_LOGIC);
end mux_16_1;

architecture Structural of mux_16_1 is
  COMPONENT mux_4_1 PORT (a : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3); s : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 1); o : out STD_LOGIC);
  END COMPONENT;
  FOR ALL: mux_4_1 USE ENTITY WORK.mux_4_1 (Behavioral);
  signal c : STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);
begin
  mux_4_1_in : FOR i in 0 to 3 GENERATE m: mux_4_1
    port map (
      a(0 to 3) => a1(i*4 to i*4+3),
      s(0 to 1) => s1(0 to 1),
      o => c(i)
    );
  end GENERATE;

  mux_4_1_fin : mux_4_1
    port map(
      a(0 to 3) => c(0 to 3),
      s(0 to 1) => s1(2 to 3),
      o => o1
    );
end Structural;

```

Figure 4: Mux 16:1 Dataflow

Progettato il mux\_16\_1, è possibile testarlo attraverso un testbench. La prima cosa che bisogna specificare è che il corpo dell'entity è vuoto, questo perché non si tratta di oggetto che realizziamo, ma serve solo per effettuare la simulazione e verificare se il sistema realizzato funziona correttamente. Il testbench effettivamente non ha né segnali d'ingresso né d'uscita, ma sfrutta per i test i segnali interni definiti nel codice. Per testare il mux\_16\_1 definito precedentemente, abbiamo istanziato una uut (Unit Under Test) in cui colleghiamo le varie porte ai segnali (input, selection, output).

## **2    Esercizio 2 - Encoder BCD**

### **3    Esercizio 3 - Riconoscitore di Sequenze**

## 4 Esercizio 4 - Shift Register

## **5 Esercizio 5 - Cronometro**



## **6    Esercizio 6 - Sistema di Testing**

## **7    Esercizio 7 - Comunicazione con Handshaking**

## 8 Esercizio 8 - Processor

## **9    Esercizio 9 - Interfaccia UART**

## 10 Esercizio 10 - Switch Multistadio

## 11 Esercizio 11 - Divisore Restoring

## **12    Esercizio 12 - Interfaccia VGA**